



# Circuiti aritmetici

**Somme, sottrazioni e così via**

# Circuiti logici e aritmetici

---

- ▶ **I circuiti visti fino ad ora realizzano funzioni logiche**
  - ▶ Scelte, priorità, codifiche
  - ▶ Gli operatori base sono operatori della *logica*, non dell'aritmetica
- ▶ **Numerazione binaria**
  - ▶ I valori logici di *vero* e *falso* vengono però spesso interpretati come cifre 1 e 0
  - ▶ Lo abbiamo fatto fino ad ora più o meno consapevolmente
  - ▶ **Possiamo usare le cifre 1 e 0 per rappresentare numeri in base 2**
  - ▶ I teoremi dell'algebra Booleana ci assicurano che gli operatori logici siano sufficienti per realizzare qualunque funzione su questa base
- ▶ **Circuiti aritmetici**
  - ▶ Tramite la codifica **è quindi possibile realizzare circuiti che calcolano funzioni di tipo aritmetico**

# Numerazione posizionale

- ▶ **Numero rappresentato come somma di contributi a diversi ordini di grandezza secondo una convenzione posizionale**
  - ▶ Non tutte le numerazioni sono posizionali (e.g., i numeri Romani)
  - ▶ Ogni cifra corrisponde ad un ordine di grandezza
  - ▶ In base 10, ogni cifra corrisponde a 10 unità della cifra immediatamente meno significativa
  - ▶ Le cifre hanno valori da 0 a 9
  - ▶ Per esempio, 1950.43 è dato da
    - ▶  $1*1,000 + 9*100 + 5*10 + 0*1 + 4*0.1 + 3*0.01$

$a_5$	$a_4$	$a_3$	$a_2$	$a_1$	$a_0$	.	$a_{-1}$	$a_{-2}$	$a_{-3}$
$10^5$	$10^4$	$10^3$	$10^2$	$10^1$	$10^0$		$10^{-1}$	$10^{-2}$	$10^{-3}$
100,000	10,000	1,000	100	10	1		0.1	0.01	0.001

# Numerazione binaria

---

## ► In base 2 funziona uguale

- Ogni cifra corrisponde ad un ordine di grandezza (in questo caso una potenza di 2)
- Ogni cifra corrisponde a 2 unità della cifra immediatamente meno significativa
- Le cifre hanno valori da 0 a 1
- Per esempio, 45.625 è dato da
  - $1*32 + 0*16 + 1*8 + 1*4 + 0*2 + 1*1 + 1*0.5 + 0*0.25 + 1*.125$
  - $= 101101.101$

$a_5$	$a_4$	$a_3$	$a_2$	$a_1$	$a_0$	.	$a_{-1}$	$a_{-2}$	$a_{-3}$
$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$		$2^{-1}$	$2^{-2}$	$2^{-3}$
32	16	8	4	2	1		0.5	0.25	0.125

# Realizzazione

---

## ▶ Nulla di diverso da quanto fatto fin'ora

- ▶ Si definisce una codifica dei numeri, per esempio binaria pura
- ▶ Si scrive una funzione logica che trasforma la codifica di due numeri nella codifica, per esempio, della loro somma
- ▶ Si deriva un circuito semplificando la funzione logica

## ▶ Difficoltà


- ▶ Il numero di cifre cresce con la dimensione dei numeri (anche se non troppo velocemente)
- ▶ Ben presto il numero di variabili di ingresso diventa ingestibile
- ▶ Occorre usare il metodo gerarchico

## ▶ Soluzione

- ▶ Si lavora una cifra alla volta (metodo iterativo)
- ▶ Ogni cifra usa i risultati delle cifre vicine

 
# Struttura iterativa generica

- ▶ **Composta da un numero di celle pari alle cifre**
  - ▶ Ogni cella esegue il conto per la cifra corrispondente
  - ▶ Il risultato finale è dato dai contributi di ogni cella



# Somma

---

 

- ▶ **Partiamo dalla somma di due numeri a 1 bit ciascuno**
  - ▶  $0 + 0 = 0$
  - ▶  $0 + 1 = 1$
  - ▶  $1 + 0 = 1$
  - ▶  $1 + 1 = 10$
- ▶ **La somma di due numeri a 1 bit richiede 2 bit per la rappresentazione del risultato**
  - ▶ Si possono interpretare come un bit per la somma ed un bit per il riporto (carry)
  - ▶ Il carry può essere usato dalla eventuale cella successiva

# Mezzo sommatore (half adder)

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>s</i>
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0


$$s = a'b + ab'$$
$$c = ab$$

<i>a \ b</i>	0	1
0	0	1
1	1	0

*s*

<i>a \ b</i>	0	1
0	0	0
1	0	1


*c*

 


 
# Sommatore ripple carry

- ▶ **Dobbiamo sommare ogni coppia di bit assieme al riporto dalla cella precedente**
  - ▶ Ci occorre quindi un circuito più complesso, chiamato Full Adder
  - ▶ La prima cella può usare l'half adder, se non c'è bisogno di un riporto in ingresso
  - ▶ L'ultima cella fornisce un riporto finale



# Full adder

---

## ► Dobbiamo sommare 3 bit

- I due bit dei due numeri
- Il riporto proveniente dalla cella precedente
- $0 + 0 + 0 = 0$
- $0 + 0 + 1 = 1$
- $0 + 1 + 0 = 1$
- $0 + 1 + 1 = 0$  con il riporto di 1
- $1 + 0 + 0 = 1$
- $1 + 0 + 1 = 0$  con il riporto di 1
- $1 + 1 + 0 = 0$  con il riporto di 1
- $1 + 1 + 1 = 1$  con il riporto di 1

## ► Due uscite sono sufficienti

- Somma e riporto

$c$	$a$	$b$	$c_{+1}$	$s$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

# Realizzazione del full adder


$c \backslash ab$	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

$s$

$c_{+1}$

$c \backslash ab$	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1
 
$$\begin{aligned}
 s &= a'b'c + a'bc' + abc + ab'c' \\
 &= a \oplus b \oplus c \\
 c_{+1} &= ab + bc + ac
 \end{aligned}$$



CONTA U!!!


# Sommatore ripple carry

## ► E' come fare la somma in colonna

### ► Esempio

►  $11_{10} + 3_{10} = 14_{10}$

►  $1011_2 + 0011_2 = 1110_2$

 

Cella	3	2	1	0
Carry in	0	1	1	
A	1	0	1	1
B	0	0	1	1
S	1	1	1	0
C	0	0	1	1

# Osservazioni

---

## ► Progetto ad alto numero di variabili di ingresso


- 8 solo per gli ingressi di dato
- 9 se si include l'eventuale *carry in* per la prima cifra (512 caselle!!)
- Il progetto iterativo gerarchico ci consente comunque di arrivare ad una soluzione in modo semplice

## ► Facile realizzare sommatori grandi

- Per fare somme a 8 bit, basta mettere assieme due sommatori a 4 bit
- Occorre collegare il *carry out* del primo al *carry in* del secondo
 
## ► Overflow

- L'eventuale *carry out* finale a 1 indica una condizione di overflow
- I bit di risultato non sono sufficienti per rappresentare la somma



# Esempio di overflow a 4 bit

## ► A 4 bit rappresentiamo numeri da 0 a 15


- $12_{10} + 7_{10} = 19_{10}$
- $1100_2 + 0111_2 = 10011_2$
- $1100_2 + 0111_2 = 0011_2$  con riporto 1
- Il risultato vale 3, il riporto vale 16 ( $2^4$ )

Cella	3	2	1	0
Carry in	1	0	0	
A	1	1	0	0
B	0	1	1	1
S	0	0	1	1
C	1	1	0	0

8	4	2	1	M
1	1	1	1	15
1	1	1	0	14
1	1	0	1	13
1	1	0	0	12
1	0	1	1	11
1	0	1	0	10
1	0	0	1	9
1	0	0	0	8
0	1	1	1	7
0	1	1	0	6
0	1	0	1	5
0	1	0	0	4
0	0	1	1	3
0	0	1	0	2
0	0	0	1	1
0	0	0	0	0



# Prestazioni

 

## ► Dimensioni

- Il sommatore ha dimensioni alquanto ridotte
- Se si aggiunge un bit ai numeri di ingresso, le dimensioni aumentano di un solo stadio
- La dimensione del sommatore ripple carry cresce linearmente con il numero di bit
- Si può dimostrare che una soluzione a due livelli crescerebbe in modo esponenziale con il numero di bit
  - Perché la mappa della somma esce fuori sempre a scacchiera, quindi gli implicant sono minterm

## ► Tempistiche

- La catena dei carry forma un cammino molto lungo, quindi il sommatore è lento
- E' tanto più lento quanto più alto è il numero di bit
- Ovviamente, i bit di uscita cambiano in istanti differenti a causa della propagazione del carry
- Alee impossibili da eliminare

# Soluzioni alternative

---

- ▶ **Il sommatore è uno dei circuiti più diffusi**
  - ▶ Esistono letteralmente decine di diversi modi di realizzarlo
  - ▶ Ogni soluzione è un diverso compromesso tra velocità, dimensioni e scalabilità
  - ▶ Il sommatore a ripple carry è il più semplice, il più lento ed il più piccolo, con facile scalabilità
- ▶ **Rete di calcolo dei riporti**
  - ▶ Le soluzioni alternative normalmente agiscono sulla rete di calcolo del carry
  - ▶ Si cerca di anticipare il calcolo, in modo da rendere il sommatore più veloce
  - ▶ Questo porta ad un incremento delle dimensioni
- ▶ **Codifiche diverse**
  - ▶ Usando codifiche alternative (ridondanti) si può addirittura eliminare il riporto
  - ▶ Utili in situazioni che possono fare uso di tali codifiche



# Sommatore carry look-ahead

---

- ▶ **Il ritardo sulla rete del ripple carry è di circa  $2n + 2$  porte logiche, per sommatore a  $n$  bit**
  - ▶ Facilmente può diventare un ritardo significativo in un sistema
  - ▶ Per 16 bit sono circa 34 porte
- ▶ **Conveniente quindi cercare di ottimizzare il calcolo del carry**
  - ▶ La realizzazione sarà più complessa
  - ▶ Riduciamo a 2 livelli di logica il calcolo del carry su gruppi di bit
- ▶ **Per vedere meglio, cerchiamo di separare la somma dal carry**
  - ▶ La somma la lasceremo invariata

# Realizzazione con due half adder

## ► Manipolando l'espressione


- Abbiamo già il termine  $(a \oplus b)$  nel circuito
- $c_{+1} = ab + ac + bc$
- $= ab + ab'c + a'bc$
- $= ab + c(ab' + a'b)$
- $= ab + c(a \oplus b)$

$c \backslash ab$	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	0	1	0	1

$(a \oplus b)$

$c \backslash ab$	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1


$c_{+1}$

 

$$s = (a \oplus b) \oplus c$$
$$c_{+1} = ab + c(a \oplus b)$$


# Generazione e propagazione del carry

$$c_{+1} = ab + c(a \oplus b)$$

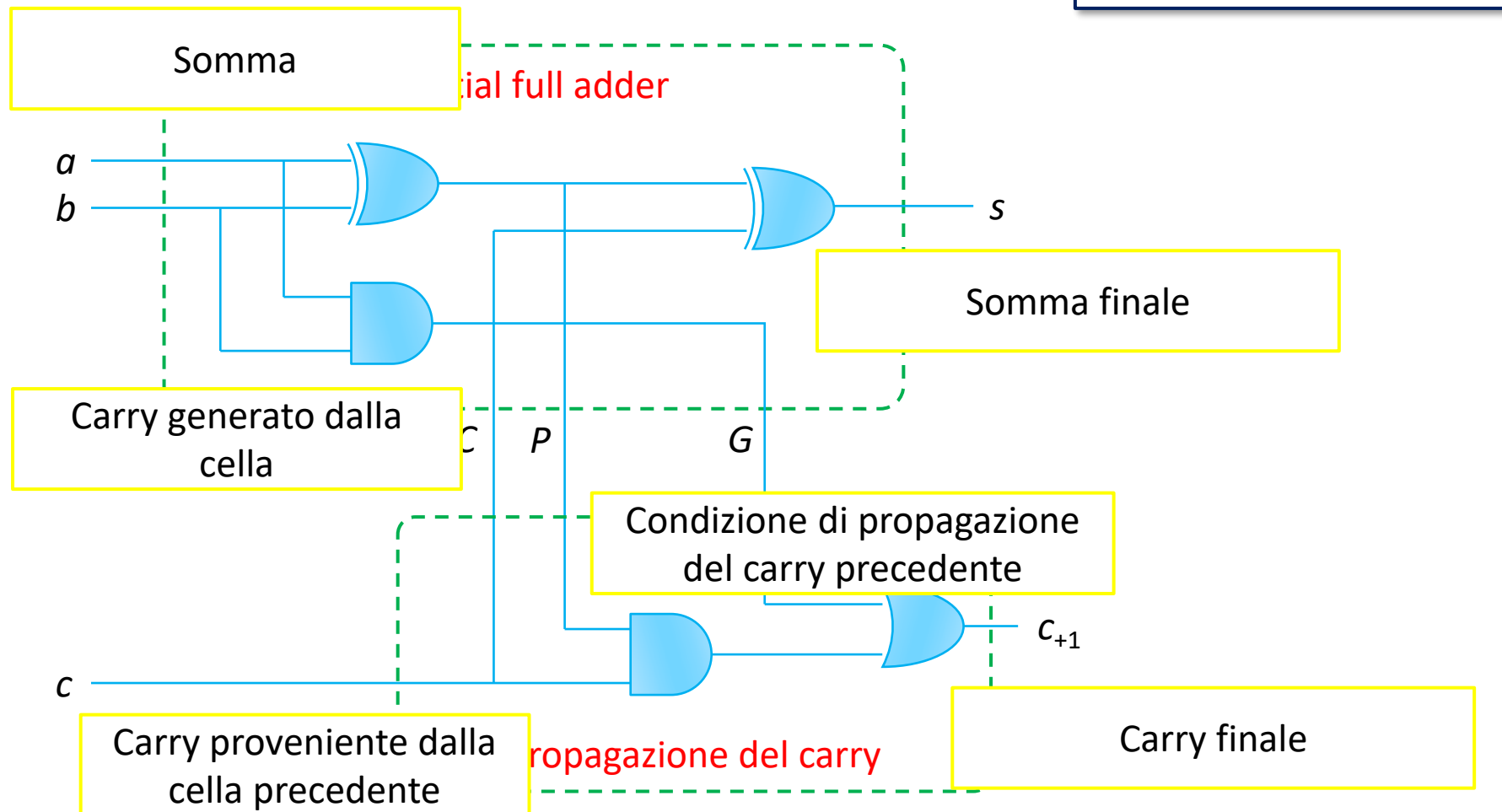

# Generazione e propagazione del carry


$$c_{+1} = ab + c(a \oplus b)$$

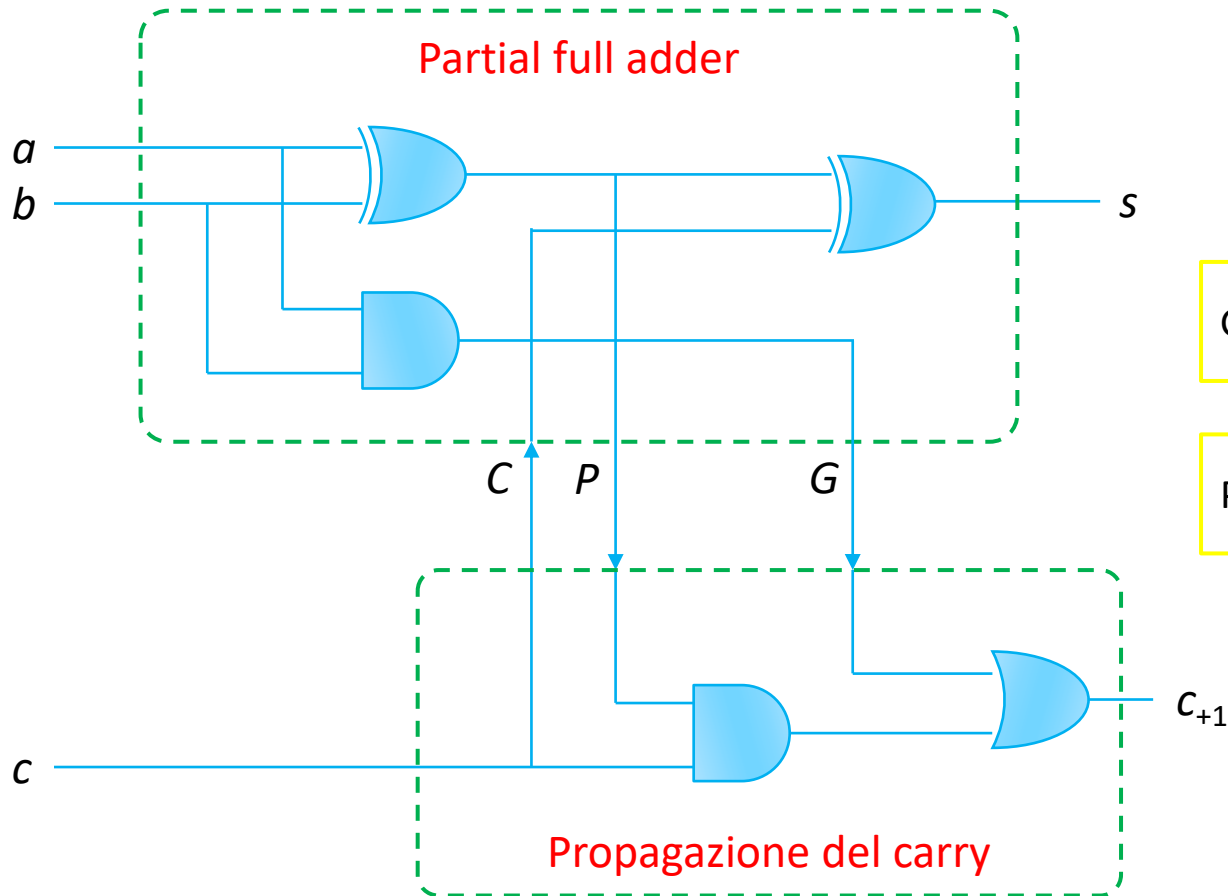

G: Carry generato dalla cella

P: Condizione di propagazione

# Ripple carry (di nuovo!)

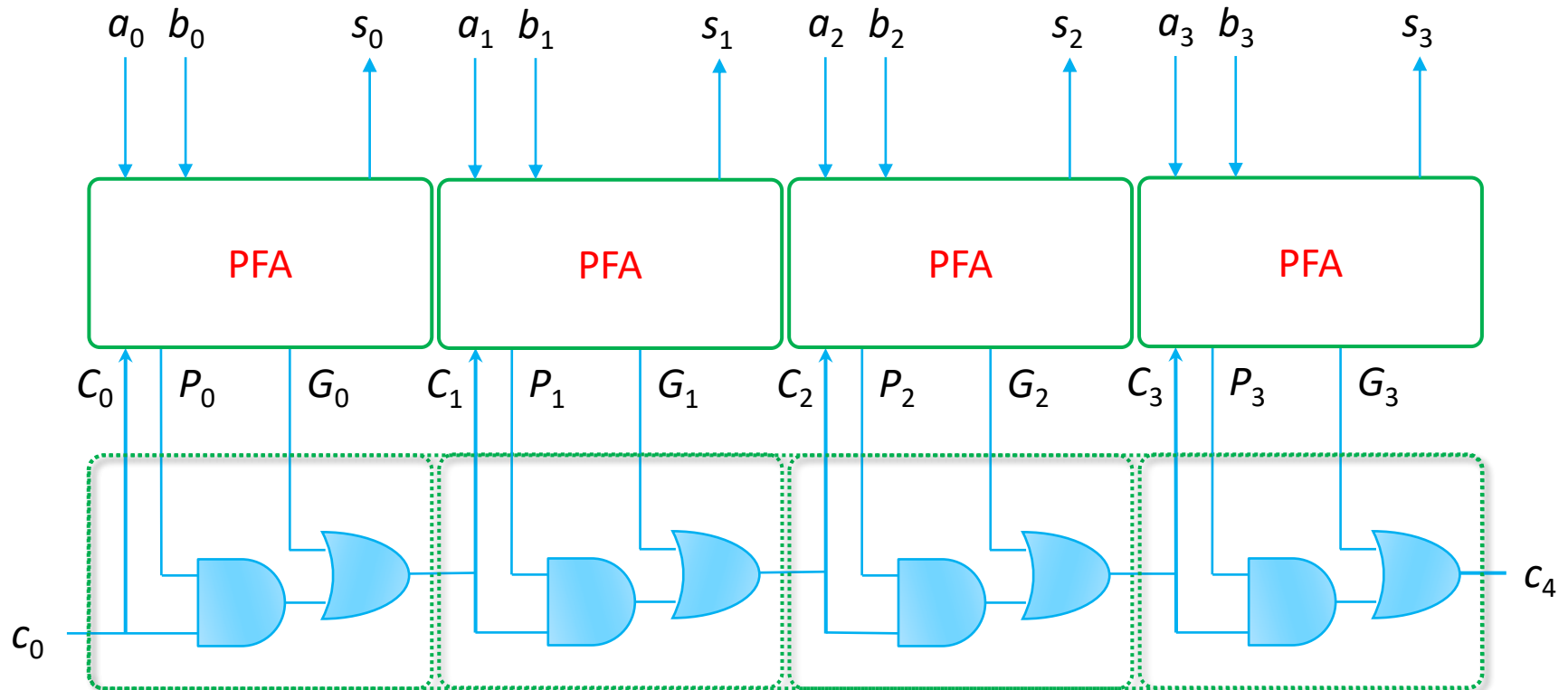

$$C_1 = G_0 + P_0 C_0$$

$$\begin{aligned} C_2 &= G_1 + P_1 C_1 \\ &= G_1 + P_1 (G_0 + P_0 C_0) \\ &= G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_3 &= G_2 + P_2 C_2 \\ &= G_2 + P_2 (G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0) \\ &= G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_0 \end{aligned}$$

## ► Cammino critico lungo


- Possiamo ottimizzare la propagazione ricorrendo le uscite di ogni stadio e realizzandole a due livelli

# Ultimo carry

---


- ▶ **Per l'ultimo carry, si può usare lo stesso metodo**
  - ▶ Le porte hanno però un fan-in sempre maggiore, aumentando i ritardi
- ▶ **E' possibile definire per l'ultima cifra due uscite di generazione  $G_{0-3}$  e propagazione  $P_{0-3}$  del carry**
  - ▶ Preserviamo la struttura del PFA
  - ▶ In questo modo si può usare il blocco sommatore a 4 bit come elemento base di sommatore gerarchici carry look-ahead
- ▶ **Propagazione**
  - ▶ Per propagare da  $C_0$  a  $C_4$  occorre avere tutte le propagazioni attive
  - ▶  $P_{0-3} = P_3 P_2 P_1 P_0$
- ▶ **Generazione**
  - ▶ Un carry generato deve potersi propagare fino al fondo
  - ▶  $G_{0-3} = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0$

# Sommatore carry look-ahead

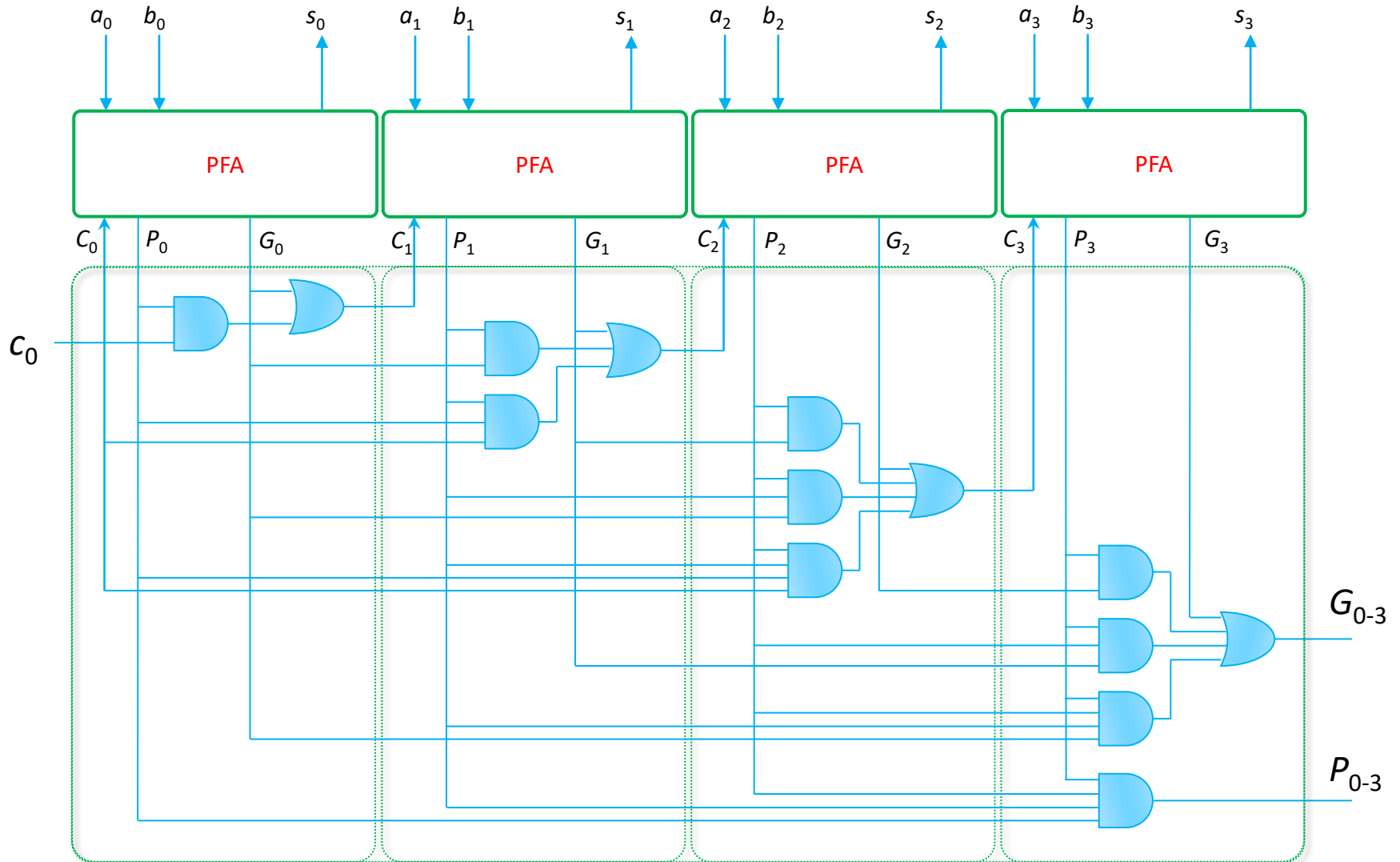
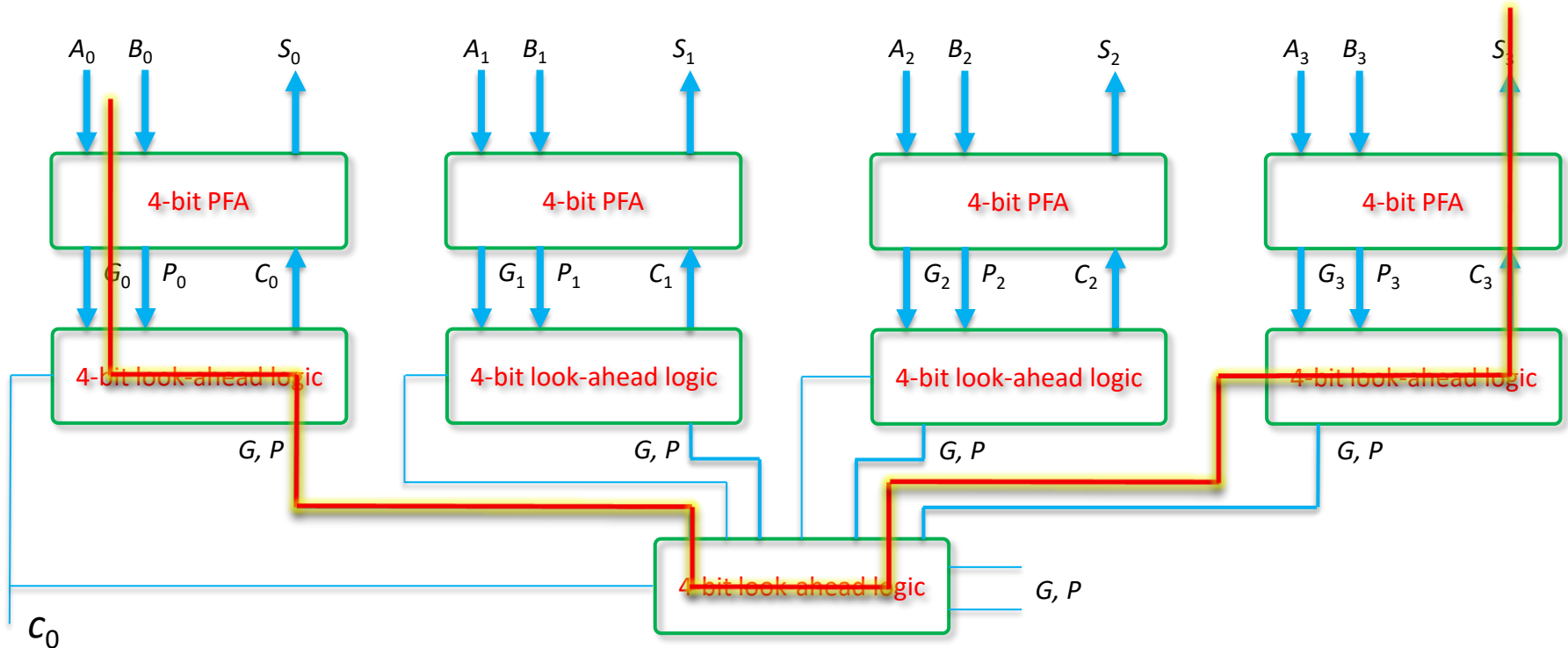
# Osservazioni

- ▶ **Ritardo ridotto da 10 livelli a 6 livelli di logica**
  - ▶ Includendo 2 livelli per generare l'ultimo carry o generare l'uscita
- ▶ **Possiamo costruire sommatori più grossi**
  - ▶ Per fare un sommatore a 16 bit usiamo 4 sommatori a 4 bit, combinati di nuovo con la rete di calcolo del carry
  - ▶ Il ritardo in questo caso scende da 34 a 10 livelli di logica





# Sottrazione

- ▶ **Apparentemente come la somma**
  - ▶ Si può realizzare il sottrattore a 1 bit con prestito
  - ▶ Si combinano poi con una rete di calcolo del prestito
- ▶ **Ma ora il risultato può essere negativo**
  - ▶ Occorre una rappresentazione
  - ▶ Per esempio si può aggiungere un bit per indicare il segno (modulo e segno)

Pres	0	0	0	0
22	1	0	1	1
18	1	0	0	1
4	0	0	1	0

Pres	0	0	1	1
22	1	0	1	1
19	1	0	0	1
3	0	0	0	1

Pres					
19	1	0	0	1	1
30	1	1	1	1	0
			?		

Pres	0	0	1	1
30	1	1	1	1
19	1	0	0	1
-11	0	1	0	1



# Codifica in complemento a 2

- ▶ **Numeri negativi codificati in complemento a 2**
  - ▶ Compl. a 2 di  $M = 2^n - M$
  - ▶ Notare che il complemento a 2 del complemento a 2 di  $M$  è di nuovo  $M$
  - ▶ Un bit indica se il numero è positivo o negativo
- ▶ **Risultato della somma**
  - ▶ Se sommo due numeri positivi è come prima
  - ▶ Se sommo un positivo con un negativo (quindi con il suo complemento a 2) ottengo la differenza!
    - ▶  $M + (-N) = M + (2^n - N) = M - N + 2^n = M - N$
  - ▶ E se dovesse essere negativa la lascio in complemento a 2
  - ▶ Se sommo due negativi ottengo di nuovo il risultato corretto (nella codifica in complemento a 2)

-8	4	2	1	M
0	1	1	1	7
0	1	1	0	6
0	1	0	1	5
0	1	0	0	4
0	0	1	1	3
0	0	1	0	2
0	0	0	1	1
0	0	0	0	0
1	1	1	1	-1
1	1	1	0	-2
1	1	0	1	-3
1	1	0	0	-4
1	0	1	1	-5
1	0	1	0	-6
1	0	0	1	-7
1	0	0	0	-8

# Codifica in complemento a 2

## ► Vantaggi

- C'è una sola rappresentazione per lo 0
- C'è comunque il bit di segno
- Per fare la sottrazione si può usare un sommatore con il complemento a 2 del sottraendo
- Non c'è quindi bisogno di un sottrattore dedicato

## ► Overflow

- Quando la somma di due positivi è negativa
- Quando la somma di due negativi è positiva
- In pratica questo si verifica quando gli ultimi due riporti sono diversi
  - Non quando l'ultimo riporto è a 1

## ► Range

- Per  $n$  bit si può rappresentare l'intervallo  $[-2^{n-1}, 2^{n-1} - 1]$
- $n = 4$   $[-8, 7]$
- $n = 5$   $[-16, 15]$
- $n = 8$   $[-128, 127]$
- $n = 32$   $[-2.147.483.648, 2.147.483.647]$

-8	4	2	1	M
0	1	1	1	7
0	1	1	0	6
0	1	0	1	5
0	1	0	0	4
0	0	1	1	3
0	0	1	0	2
0	0	0	1	1
0	0	0	0	0
1	1	1	1	-1
1	1	1	0	-2
1	1	0	1	-3
1	1	0	0	-4
1	0	1	1	-5
1	0	1	0	-6
1	0	0	1	-7
1	0	0	0	-8

# Calcolo del complemento a 2

## ► Scomponiamo $(2^n - M)$ come

- $(2^n - 1 + 1) - M$
- $(2^n - 1 - M) + 1$


$$\begin{aligned} 2^5 &= 100000 \\ 2^5 - 1 &= 11111 \end{aligned}$$

## ► Il termine $(2^n - 1 - M)$ si chiama *complemento a 1* di $M$


- Lo si ottiene facilmente
- Osservate infatti che  $2^n - 1$  sono tutti 1
- Quindi il complemento a 1 di  $M$  si ottiene semplicemente invertendo tutti i bit di  $M$  ( $1 - 0 = 1$ ,  $1 - 1 = 0$ )
- Infine, per avere il complemento a 2, basta sommare 1

$M$	binario	$2^n - 1 - M$	$2^n - 1 - M + 1$	compl. a 2
5	0101	1010	1011	-5
7	0111	1000	1001	-7
12	01100	10011	10100	-12

# Sommatore / sottrattore

 

# Moltiplicatori

 

## ▶ Seguiamo la stessa logica e li facciamo in colonna

- ▶  $0 \times 0 = 0$
- ▶  $0 \times 1 = 0$
- ▶  $1 \times 0 = 0$
- ▶  $1 \times 1 = 1$
- ▶ Il moltiplicatore a 1 bit è una AND


## ▶ Multi-bit

- ▶ Occorre traslare i risultati intermedi
- ▶ E quindi sommare tutti i contributi
- ▶ Con  $n$  bit, il risultato può avere  $2n$  bit

11			1	0	1	1
5			0	1	0	1
			1	0	1	1
		0	0	0	0	
	1	0	1	1		
55	1	1	0	1	1	1

# Moltiplicatore 4 x 3

11			1	0	1	1
5			0	1	0	1
			1	0	1	1
		0	0	0	0	
	1	0	1	1		
55	1	1	0	1	1	1

 

# Altre operazioni

---

- ▶ **Si possono realizzare molti altri operatori**
  - ▶ Divisione
  - ▶ Radice quadrata
  - ▶ Comparatori
  - ▶ Rotazioni e traslazioni
  - ▶ Funzioni trigonometriche
- ▶ **Numeri con la virgola**
  - ▶ Si possono trattare numeri con la virgola
  - ▶ In virgola fissa, usando la codifica binaria
  - ▶ In virgola mobile, distinguendo mantissa ed esponente
  - ▶ Che vantaggi hanno le due rappresentazioni?



# Comparatori

---

- ▶ **Una uscita che indica se  $A$  è maggiore o uguale a  $B$** 
  - ▶ Si può fare a due livelli
  - ▶ Oppure usare il metodo iterativo e fare confronti una cifra alla volta
  - ▶ Le cifre più significative trasferiscono una sorta di riporto a quelle meno significative
  - ▶ Da vedere a esercitazione

- ▶ **Tramite una opportuna codifica dei numeri, i circuiti logici possono eseguire operazioni aritmetiche**
  - ▶ Abbiamo visto appena una minima parte dei circuiti possibili
  - ▶ Si potrebbe fare un intero corso apposta
  - ▶ Molteplici soluzioni architetture
- ▶ **La codifica ha forte influenza sulla realizzazione**
  - ▶ La codifica in complemento a 2 è oggi la più usata
  - ▶ Da valutare attentamente i compromessi tra virgola fissa e virgola mobile
  - ▶ Codifiche ridondanti possono portare vantaggi in prestazioni, a scapito alle volte delle dimensioni
  - ▶ Ha senso realizzare circuiti dedicati, visto l'enorme campo applicativo dei circuiti aritmetici