 


# Elementi di memoria

**Flip flop**


# Latch D

- ▶ Il latch D è *trasparente* quando  $C = 1$ 
  - ▶ L'uscita segue le variazioni dell'ingresso
- ▶ Il latch D è in *memoria* quando  $C = 0$ 
  - ▶ Le variazioni su D non hanno influenza sull'uscita
- ▶ Si comporta come una porta
  - ▶ Quando  $C = 1$  la porta è aperta
  - ▶ Quando  $C = 0$  la porta si chiude e l'uscita **mantiene l'ultimo valore che c'era su D prima che avvenisse la transizione su C**
  - ▶ **Diverso da una porta logica**, che non ricorda




C	D	Q	Q'
0	-	$Q_{-1}$	$Q'_{-1}$
1	0	0	1
1	1	1	0

# Diagramma temporale




 


 - ▶ **L'uscita Q segue D quando C = 1**
  - ▶ Memorizza quando C diventa 0
  - ▶ Q può fare una transizione quando C diventa 1, e il valore su D è diverso da quello memorizzato




# Simboli grafici

---

    
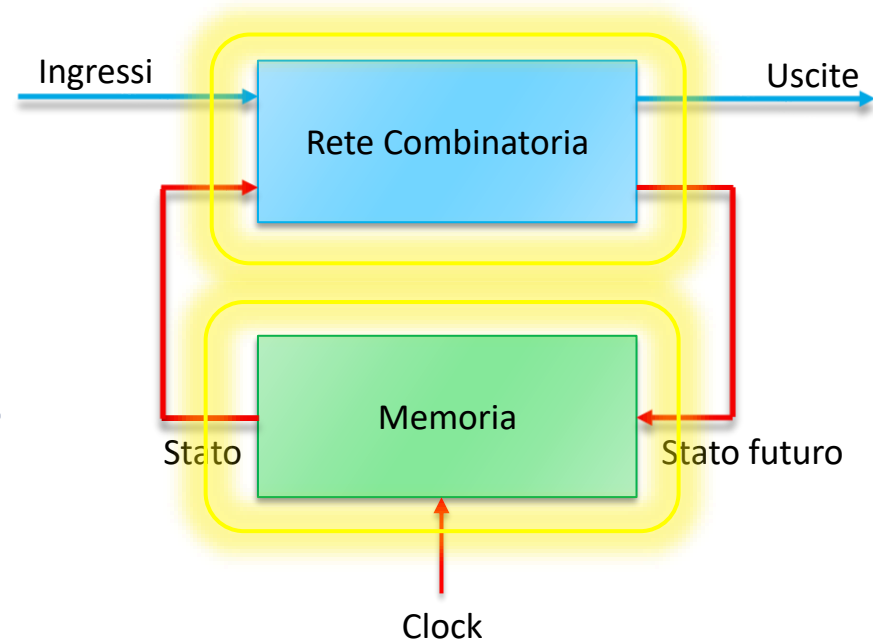
# Rete sequenziale

- ▶ **Latch D usato per costruire la parte di memoria di un circuito sequenziale**
  - ▶ Il segnale C, detto segnale di *clock*, definisce quando lo stato può cambiare




- ▶ **Il circuito passa attraverso due fasi**
  - ▶ 1. La rete combinatoria calcola le nuove uscite e il nuovo stato futuro mentre il clock è basso
  - ▶ 2. Il clock si attiva, e lo stato futuro diventa stato presente
  - ▶ Il ciclo si ripete infinitamente

# Stabilità
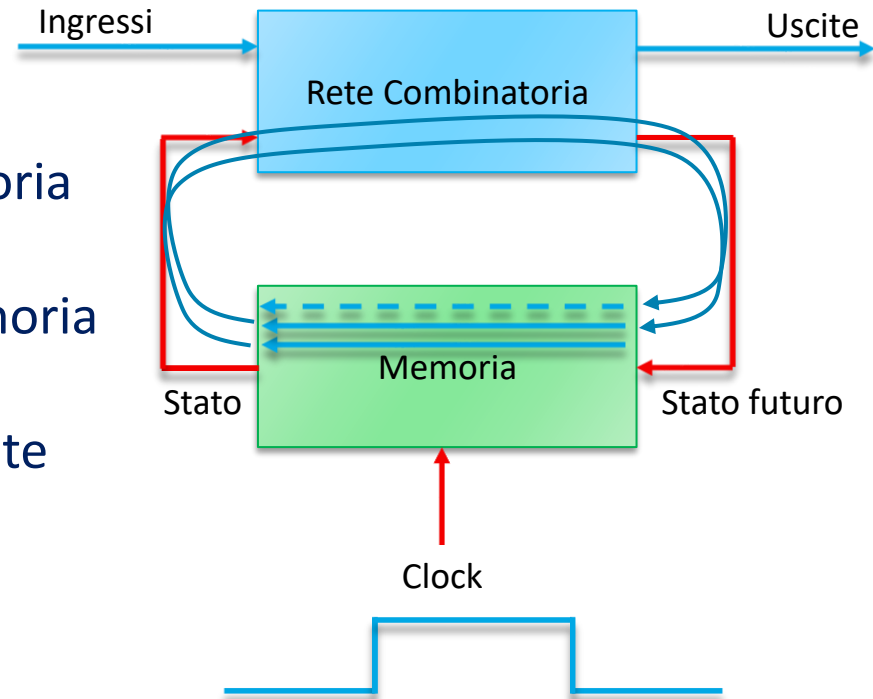
## ► Il latch è trasparente mentre il clock è attivo

- Supponiamo che la rete combinatoria sia molto veloce
- Il nuovo stato si presenta alla memoria *prima* che il clock si sia disattivato
- Il nuovo stato diventa stato presente
- Si calcola un nuovo stato futuro




# Stabilità

## ► Il latch è trasparente mentre il clock è attivo

- Supponiamo che la rete combinatoria sia molto veloce
- Il nuovo stato si presenta alla memoria *prima* che il clock si sia disattivato
- Il nuovo stato diventa stato presente
- Si calcola un nuovo stato futuro
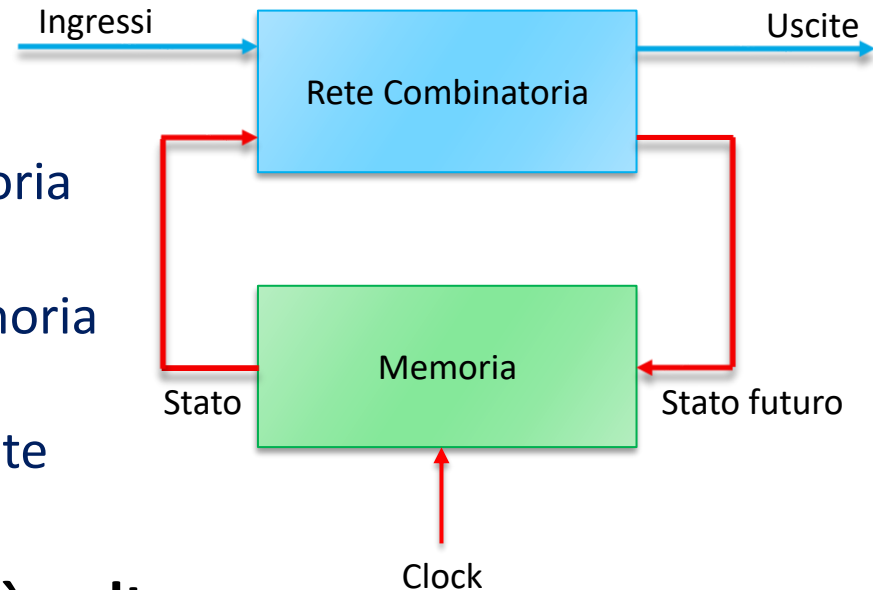
## ► Il circuito può cambiare stato più volte durante una fase attiva del clock

- Rende la rete poco affidabile, instabile, non abbiamo risolto nulla!
- Il numero di cambi di stato dipende dalla velocità del circuito
- Le variazioni di fabbricazione rendono difficile realizzare reti tutte con lo stesso comportamento



# Esempio di circuito instabile

- ▶ **Riportiamo l'uscita negata sull'ingresso**


- ▶ La rete combinatoria è semplicemente un filo
- ▶ La rete di memoria è formata dal latch

- ▶ **Applichiamo a C un clock**

- ▶ Quando  $C = 1$  il circuito comincia ad oscillare
- ▶ Quando  $C = 0$  il circuito si ferma sull'ultimo valore
- ▶ L'oscillazione dipende dai ritardi attraverso il flip flop

- ▶ **Cosa volevamo?**

 - ▶ L'intenzione era quella di far cambiare Q solamente *una volta* per ogni impulso attivo del clock





 
# Soluzioni

---

- ▶ **Il latch D è sensibile al *livello* del clock**
  - ▶ E' attivo per tutto il tempo in cui il clock è a 1
- ▶ **Occorre avere una fase attiva molto breve**
  - ▶ Il clock sta sempre a 0 tranne per un breve periodo
  - ▶ Il periodo attivo deve essere più breve del tempo di propagazione minimo attraverso la rete combinatoria



# Realizzazione e problemi

---

## ► Il clock asimmetrico crea problemi

- Quando la logica è veloce (per esempio un filo!), la fase attiva deve essere estremamente stretta
- Occorrono transistori grossi per fare transizioni il più possibile verticali
- Tenete presente che ci sono migliaia di elementi di memoria in un circuito sequenziale (alta capacità sulla linea del clock)

## ► La fase stretta aumenta il contenuto armonico

- Più problemi di compatibilità elettromagnetica
- Spreco di energia


## ► Il problema è che il latch è trasparente

- Ci vorrebbe un elemento di memoria che non sia mai trasparente
- Tranne che per un istante in cui si trasferisce il dato dall'ingresso all'uscita

# Flip flop di tipo edge triggered
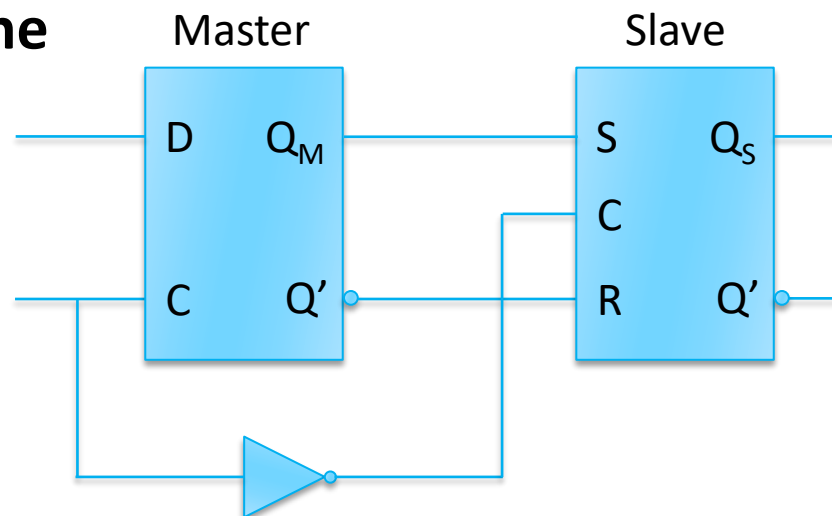
## ► Due latch con clock in opposizione





- Il primo, detto *master*, aperto quando il clock è alto
- Il secondo, detto *slave*, aperto quando il clock è basso
- Non c'è mai un cammino diretto tra ingresso e uscita



## ► Funzionamento

- Quando  $C = 1$  il primo flip flop è aperto e  $Q_M$  segue le variazioni di  $D$ , ma l'uscita sta ferma perché lo slave non è abilitato
- Quando  $C$  esegue la transizione da 1 a 0 il valore di  $Q_M$  (che è anche quello di  $D$ ) viene trasferito nel secondo flip flop e sull'uscita
- Mentre  $C = 0$  tutto sta fermo perché il primo non è sensibile, e il secondo ha gli ingressi fissi

# Simboli grafici

    


Uscite aggiornate  
al fronte

Edge triggered


# Negative e positive edge triggered

## ► Comportamento al fronte


Negative edge triggered

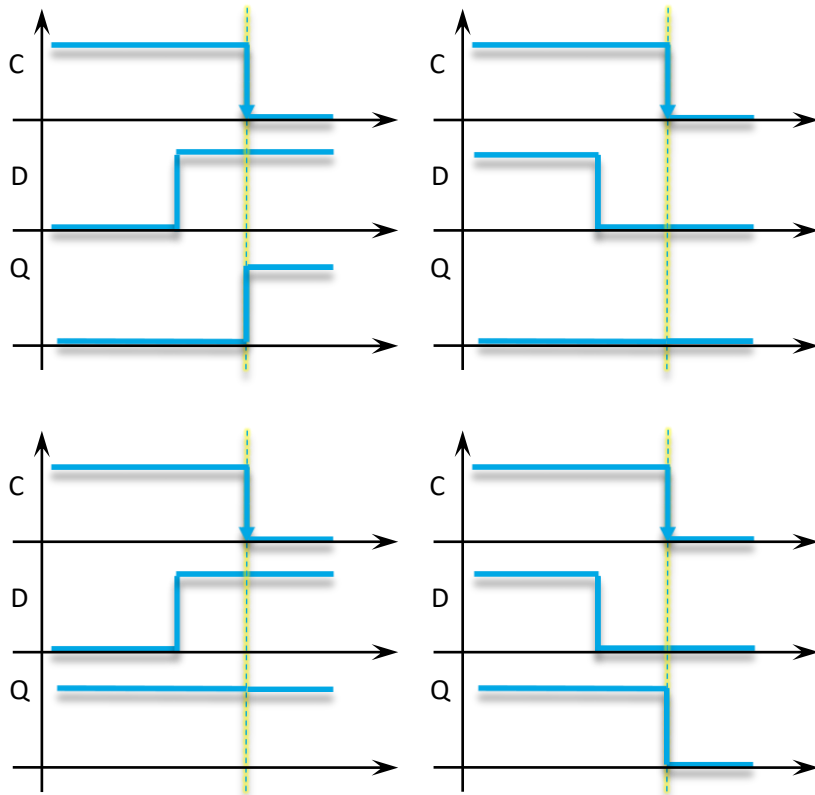

Positive edge triggered

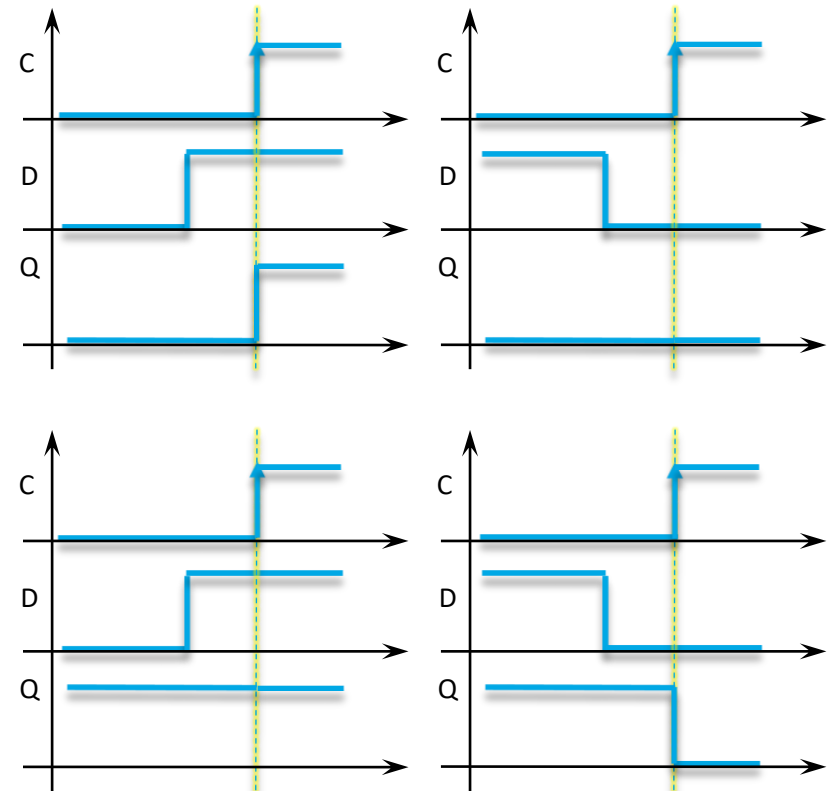

# Più in dettaglio (importante)

 

## ► Il fronte separa un ciclo di clock dal successivo

- Lo stato futuro su D viene trasferito come stato presente su Q sul fronte
- D può fare quello che vuole in tutto il resto del tempo, **anche avere glitch**
- L'importante che abbia il valore corretto nel momento in cui arriva il fronte


# Preset e clear

## ► E' necessario dare un valore iniziale al flip flop

- Altrimenti il valore iniziale è ignoto
- Lo si può fare al primo fronte attivo del clock
- Oppure si utilizzano spesso segnali asincroni di inizializzazione
- Asincroni significa che hanno effetto immediatamente, anche non al fronte del clock
 
## ► Preset e clear

- Indicati con S ed R
- Spesso attivi bassi
- Ininfluenti quando a 1
- Se  $S = 0$ , Q si porta immediatamente a 1
- Se  $R = 0$ , Q si porta immediatamente a 0



Flip flop D con  
preset e clear

- ▶ **Possibili molti tipi di elementi di memoria diversi**
  - ▶ Ne vedremo anche altri
  - ▶ Ognuno è un diverso compromesso tra complessità e caratteristiche
- ▶ **Vogliamo evitare le instabilità**
  - ▶ Dividiamo la parte combinatoria (calcolo) da quella sequenziale (stato)
  - ▶ Selezioniamo gli istanti in cui è possibile far variare lo stato attraverso un segnale di clock
  - ▶ Dobbiamo comunque però evitare degli anelli di feedback
  - ▶ Usiamo flip flop di tipo edge triggered
- ▶ **Disaccoppiamento tra stato futuro e stato presente**
  - ▶ Lo stato futuro deve essere a regime entro la fine del ciclo di clock
  - ▶ Nel frattempo può anche avere dei glitch, ma questi non si propagano attraverso il flip flop edge triggered
  - ▶ **I glitch non influiscono sulla rete combinatoria**