

# Circuiti Combinatori

# Programma delle prossime lezioni

---

Funzioni booleane

Algebra di Boole

Semplificazione logica

# Notazione

---

## ► Dominio

- L'insieme contiene solo due elementi:  $B = \{0, 1\}$

## ► Variabili

- Useremo variabili per denotare gli elementi, indicate con le lettere  $x, y, z$ , oppure anche  $a, b, c, \dots$

## ► Per le funzioni indicheremo

- $f(x_1, \dots, x_n) : B^n \rightarrow B$
- Funzione scalare di  $n$  variabili
- Ogni variabile prende valore 0 / 1, risultato vale solo 0 / 1


## ► Funzioni vettoriali

- $F(x_1, \dots, x_n) : B^n \rightarrow B^m$
- Le tratteremo come  $m$  funzioni indipendenti di  $n$  variabili ciascuna
 
# Operatori

Circuito

- ▶ Rappresentano i connettivi logici fondamentali
- ▶ **AND**( $x, y$ ) :  $B^2 \rightarrow B$ 
  - ▶ Indicato come:  $x \bullet y, xy$
  - ▶ Il risultato di AND vale 1 se e solo se entrambe le variabili assumono il valore 1
  - ▶ Chiamata anche congiunzione, intersezione, greatest lower bound
- ▶ **OR**( $x, y$ ) :  $B^2 \rightarrow B$ 
  - ▶ Indicato come:  $x + y$
  - ▶ Il risultato di OR vale 1 se e solo se almeno una delle due variabili assume il valore 1
  - ▶ Chiamata anche disgiunzione, unione, least upper bound
- ▶ **NOT**( $x$ ) :  $B \rightarrow B$ 
  - ▶ Indicato come:  $\overline{x} \quad x' \quad \sim x$
  - ▶ Il risultato di NOT vale 1 se  $x$  vale 0, e vale 0 se  $x$  vale 1
  - ▶ Chiamata anche complementazione o negazione



# Tabella della verità

---

- ▶ Funzione definita *enumerando* i valori che essa assume in corrispondenza a ciascuna combinazione di ingressi
  - ▶ Invece di un “grafico” rappresentiamo la funzione tramite una tabella, detta **tabella della verità** della funzione

x	y	AND
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

x	y	OR
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

x	NOT
0	1
1	0

# Altri esempi

---

## ► Confronto

- $f(x, y)$  vale 1 solo se  $x = y$

x	y	Conf
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

## ► Confronto multiplo


- $f(a, b, c)$  vale 1 solo se  $a = b$   
e  $b \neq c$

a	b	c	$f(a, b, c)$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

# Altri operatori a 2 variabili

## ► NAND

►  $(x \cdot y)'$

 

x	y	NAND	NOR	XOR	XNOR
0	0	1	1	0	1
0	1	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	0	1

## ► NOR

►  $(x + y)'$



## ► EXOR – EXNOR

►  $x \oplus y = xy' + x'y$

►  $(x \oplus y)' = x'y' + xy$



# Dominio delle funzioni

---

- ▶ Il numero delle possibili combinazioni dei valori delle variabili è finito
  - ▶ Con  $n$  variabili e 2 soli valori (0 e 1) sono possibili solo  $2^n$  diverse combinazioni
- ▶ Esempio
  - ▶  $B^2 = \{ (0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1) \}$
  - ▶  $B^3 = \{ (0, 0, 0), (0, 0, 1), (0, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 0), (1, 0, 1), (1, 1, 0), (1, 1, 1) \}$



# Dimensione delle tabelle

---

## ► Esempi: $n$ è il numero degli ingressi

- $n = 4$        $2^{4-3} = 2^1$       = 2 byte
- $n = 8$        $2^{8-3} = 2^5$       = 32 byte
- $n = 16$        $2^{16-3} = 2^{13}$       = 8 kbyte
- $n = 32$        $2^{32-3} = 2^{29}$       = 512 Mbyte
- $n = 36$        $2^{36-3} = 2^{33}$       = 8 Gbyte

## ► Tabelle quindi difficilmente manipolabili

- Funzioni di decine di variabili sono normali (un sommatore a 16 bit ha  $32 + 1$  ingressi)
- Occorre trovare una rappresentazione delle funzioni molto più compatta

# Espressioni

---


- ▶ Una funzione può essere anche rappresentata come un'espressione facente uso degli operatori già definiti
  - ▶  $f(a, b, c) = ab + b'c$
  - ▶ Utilizziamo gli operatori AND, OR e NOT
  - ▶ Convenzionalmente diamo precedenza alle operazione AND rispetto alla OR

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>f(a, b, c)</i>
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

# Circuito

- L'espressione può essere realizzata combinando i circuiti delle porte logiche

- $f(a, b, c) = ab + b'c$

 

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>f(a, b, c)</i>
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$f(a, b, c) = a' (b(a + c)' + b'(a + c'))$$


---

► **Operatore più esterno (l'ultimo)**

►  $f(a, b, c) = a' \cdot (...)$

► Porta AND

► **Operatore successivo**

►  $f(a, b, c) = a' \cdot (... + ...)$

► Porta OR

► **Successivo ancora**

►  $f(a, b, c) = a' \cdot (b \cdot (...)' + b' \cdot (...))$


► Due porte AND

► Complementazioni

► **Infine**

►  $f(a, b, c) = a' (b(a + c)' + b'(a + c'))$

► Due porte OR

 


# Esempio: dal circuito all'espressione

## ► Considerate il circuito a destra

► Attenzione che è un po' diverso da prima
 
## ► Partendo dall'uscita

- $f(a, b, c) = a' \cdot (...)$
- $f(a, b, c) = a' \cdot (... + ...)$
- $f(a, b, c) = a' \cdot (b \cdot (...) + (...) \cdot b')$
- $f(a, b, c) = a' (b(a + c') + (a + c')b')$



# Espressioni

---

- ▶ **Diverse espressioni possono rappresentare la medesima funzione**
  - ▶ Per l'esempio precedente:
    - ▶  $f(a, b, c) = ab + b'c$
    - ▶  $f(a, b, c) = a'b'c + ab'c + abc' + abc$
    - ▶ Verificate che le due espressioni abbiano la stessa tabella
- ▶ **La dimensione delle espressioni è meno influenzata dal numero di variabili**
  - ▶ L'espressione dipende da cosa la funzione calcola, non dal numero di variabili
  - ▶ Difficile determinare una dimensione a priori

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>f(a, b, c)</i>
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

# Uso delle funzioni logiche

---

*A che servono le  
funzioni logiche???*

- ▶ **Possiamo usare una funzione logica per esprimere le finalità di un sistema**
- ▶ **Esempio**
  - ▶ Abbassare le tende se c'è il sole o se si preme un comando
  - ▶ A meno che non ci sia troppo vento
- ▶ **Variabili**
  - ▶ **sole**: 0 se non c'è, 1 se c'è
  - ▶ **comando**: 0 non attivo, 1 attivo
  - ▶ **vento**: 0 non c'è vento, 1 c'è troppo vento
  - ▶ **tende**: 0 alzate, 1 abbassate

# Tabella della verità

---

<i>sole</i>	<i>comando</i>	<i>vento</i>	<i>tende</i>
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0


- ▶ **Abbassa solo se non c'è vento, e solo se c'è il sole oppure se è stato dato il comando**


 
# Funzione corrispondente

---

- ▶ Se c'è il vento, le tende devono stare alzate ( $tende = 0$ ), quindi occorre mettere il complemento di vento a fattore con AND
  - ▶  $tende = vento' \cdot \dots$
- ▶ Le tende devono essere abbassate ( $tende = 1$ ) se c'è il sole ( $sole = 1$ ) oppure (inclusivo) se viene dato il comando ( $comando = 1$ )
  - ▶  $tende = \dots \cdot (sole + comando)$
- ▶ Complessivamente
  - ▶  $tende = vento' \cdot (sole + comando)$



# Esempio di progetto

---



- ▶ **Realizzazione di spia della cintura di sicurezza**
  - ▶ Si realizzi un dispositivo per automobili che accenda una spia qualora l'automobile sia accesa e la cintura di sicurezza *non* sia allacciata
  - ▶ Derivare la funzione logica che rappresenta la specifica
  - ▶ Dalla funzione, disegnare il circuito corrispondente

# Esempio di progetto




## ► Realizzazione di spia della cintura di sicurezza

- Si realizzi un dispositivo per automobili che accenda una spia qualora l'automobile sia accesa e la cintura di sicurezza *non* sia allacciata

### ► Variabili del circuito


- **spia** (uscita): 0 spenta, 1 accesa
- **quadro** (ingresso): 0 spento, 1 acceso
- **cintura** (ingresso): 0 slacciata, 1 allacciata

### ► $spia = quadro \bullet cintura'$

 

- ▶ Ogni sistema segue una certa **logica di funzionamento**
- ▶ Possiamo esprimere tale logica tramite delle **funzioni booleane**
- ▶ Le funzioni possono essere rappresentate da delle **espressioni** dalle quali è facile ricavare un circuito

 **Obiettivo: manipolare funzioni complesse e gestire il funzionamento di una rete nel tempo**



# Algebra di Boole

# Come manipolo le espressioni?



# Manipolazioni algebriche

---

- ▶ **Le espressioni possono essere manipolate grazie alle proprietà delle operazioni fondamentali**
  - ▶ Ogni proprietà esprime una **equivalenza**: *due espressioni sono equivalenti se rappresentano la medesima funzione*
  - ▶ Usiamo le proprietà per derivare una nuova espressione equivalente a quella data
- ▶ **Esempio: Idempotenza**
  - ▶  $x + x = x$
  - ▶  $x \cdot x = x$
- ▶ **Come si dimostra?**
  - ▶ Basta provare tutte le combinazioni di ingresso (induzione completa)
  - ▶ In altre parole, si confronta la tabella della verità dell'espressione a sinistra con quella dell'espressione a destra
  - ▶ Se sono uguali allora le espressioni sono equivalenti

# Assiomi dell'algebra booleana

---

## ▶ Identità

- ▶  $x + 0 = x$

- ▶  $y \cdot 1 = y$

## ▶ Commutativa

- ▶  $x + y = y + x$

- ▶  $x \cdot y = y \cdot x$

## ▶ Distributiva

- ▶  $x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)$

- ▶  $x + (y \cdot z) = (x + y) \cdot (x + z)$

## ▶ Complementazione

- ▶  $x + x' = 1$

- ▶  $x \cdot x' = 0$



# Teoremi dell'algebra booleana

---

## ► Proprietà associativa

- $x + (y + z) = (x + y) + z$
- $x (y z) = (x y) z$
- Questa proprietà ci permette di definire in maniera univoca le operazioni AND ed OR di più di 2 variabili
- Analogamente si hanno porte logiche a più ingressi



# Teoremi dell'algebra booleana

---

## ▶ Legge dell'elemento nullo

- ▶  $x + 1 = 1$
- ▶  $x \cdot 0 = 0$

## ▶ Involuzione

- ▶  $(x')' = x$

## ▶ Idempotenza

- ▶  $x + x = x$
- ▶  $x \cdot x = x$

## ▶ Assorbimento

- ▶  $x + xy = x$
- ▶  $x(x + y) = x$
- ▶ Dimostrazione

$$x + xy = x1 + xy = x(1 + y) = x1 = x$$


## ▶ Semplificazione

- ▶  $x + x'y = x + y$
- ▶  $x(x' + y) = xy$

## ▶ Adiacenza

- ▶  $xy + xy' = x$
- ▶  $(x + y)(x + y') = x$

# Teoremi dell'algebra booleana

 


## ► Legge di De Morgan

$$\text{► } (x + y)' = x' \cdot y' \quad (x' + y')' = x \cdot y$$

$$\text{► } (x \cdot y)' = x' + y' \quad (x' \cdot y')' = x + y$$

 ► Questa legge trasforma una OR in una AND, e viceversa



# Manipolare espressioni

---

- ▶ Le proprietà ci consentono di ridurre la dimensione delle espressioni, e quindi dei circuiti
- ▶ Ma **come trovo una prima espressione se ho solo una tabella della verità?**

# Semplifico il problema

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>f(a, b, c)</i>
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>f(0, b, c)</i>
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>f(1, b, c)</i>
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Spezzo in 2

$$f(0, b, c) = b' + c'$$

$$f(1, b, c) = c$$

Come ricombinarle?

# Aggiungo condizione

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	$f(a, b, c)$
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	$f(a, b, c)$
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	$f(a, b, c)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Spezzo in 2

$$a'(b' + c')$$


$$ac$$

$$f(a, b, c) = ac + a'(b' + c')$$
 
# Teorema di espansione di Shannon

► Sia  $f$  una funzione di  $n$  variabili. Allora

$$f(x_1, \dots, x_n) = x_1 \cdot f(1, x_2, \dots, x_n) + x'_1 \cdot f(0, x_2, \dots, x_n)$$



► La variabile  $x_1$  seleziona una delle due forme della funzione

► Quella in cui si sostituisce 1 quando  $x_1 = 1$

► Quella in cui si sostituisce 0 quando  $x_1 = 0$

► Riduzione delle variabili

► Notare come  $f(1, x_2, \dots, x_n)$  e  $f(0, x_2, \dots, x_n)$  non dipendano più da  $x_1$

# Esempio

---

- ▶ Sia  $f(a, b, c) = a'(b' + c') + c(a + b')$ 
  - ▶  $f(a, b, c) = a \cdot f(1, b, c) + a' \cdot f(0, b, c)$ 
$$= a \cdot [1'(b' + c') + c(1 + b')] + a' \cdot [0'(b' + c') + c(0 + b')]$$
$$= a \cdot [0(b' + c') + c(1)] + a' \cdot [1(b' + c') + c(b')]$$
$$= a \cdot [c] + a' \cdot [(b' + c') + cb']$$
$$= a \cdot [c] + a' \cdot [b' + c' + cb']$$
$$= ac + a'(b' + c' + cb')$$
- ▶ Si noti
  - ▶  $f(1, b, c) = c$ 
$$f(0, b, c) = b' + c' + cb'$$



# Applicazione ricorsiva

- ▶ Le funzioni  $f(1, x_2, \dots, x_n)$  e  $f(0, x_2, \dots, x_n)$  possono a loro volta essere espanse sulla variabile  $x_2$ 
  - ▶  $f(x_1, \dots, x_n) = x_1 \cdot f(1, x_2, \dots, x_n) + x'_1 \cdot f(0, x_2, \dots, x_n)$
  - ▶  $f(x_1, \dots, x_n) = x_1 \cdot [x_2 \cdot f(1, 1, x_3, \dots, x_n) + x'_2 \cdot f(1, 0, x_3, \dots, x_n)] + x'_1 \cdot [x_2 \cdot f(0, 1, x_3, \dots, x_n) + x'_2 \cdot f(0, 0, x_3, \dots, x_n)]$
  - ▶  $f(x_1, \dots, x_n) = x_1 x_2 \cdot f(1, 1, x_3, \dots, x_n) + x_1 x'_2 \cdot f(1, 0, x_3, \dots, x_n) + x'_1 x_2 \cdot f(0, 1, x_3, \dots, x_n) + x'_1 x'_2 \cdot f(0, 0, x_3, \dots, x_n)$
- ▶ Osservare la struttura
  - ▶ Un prodotto di variabili moltiplica la funzione valutata sulle variabili che assumono valore 1 se in forma affermata, e 0 se in forma negata

# Espansione completa

La funzione  $f$  valutata in un punto è un preciso valore (0 o 1), che possiamo ottenere dalla tabella della verità

## ► Espandendo su tutte le variabili

$$\begin{aligned} \text{► } f(x_1, \dots, x_n) &= x_1 x_2 x_3 \cdots x_{n-1} x_n \cdot f(1, 1, 1, \dots, 1, 1) + \\ &+ x_1 x_2 x_3 \cdots x_{n-1} x'_n \cdot f(1, 1, 1, \dots, 1, 0) + \\ &+ x_1 x_2 x_3 \cdots x'_{n-1} x_n \cdot f(1, 1, 1, \dots, 0, 1) + \\ &+ x_1 x_2 x_3 \cdots x'_{n-1} x'_n \cdot f(1, 1, 1, \dots, 0, 0) + \\ &\dots \\ &+ x'_1 x_2 x_3 \cdots x_{n-1} x_n \cdot f(0, 1, 1, \dots, 1, 1) + \\ &+ x'_1 x_2 x_3 \cdots x_{n-1} x'_n \cdot f(0, 1, 1, \dots, 1, 0) + \\ &\dots \\ &+ x'_1 x'_2 x'_3 \cdots x_{n-1} x_n \cdot f(0, 0, 0, \dots, 1, 1) + \\ &+ x'_1 x'_2 x'_3 \cdots x_{n-1} x'_n \cdot f(0, 0, 0, \dots, 1, 0) + \\ &+ x'_1 x'_2 x'_3 \cdots x'_{n-1} x_n \cdot f(0, 0, 0, \dots, 0, 1) + \\ &+ x'_1 x'_2 x'_3 \cdots x'_{n-1} x'_n \cdot f(0, 0, 0, \dots, 0, 0) \end{aligned}$$

Il termine a prodotto è presente se e solo se la funzione in quel punto vale 1

# Espansione completa

---

## ► Espandendo su tutte le variabili

$$\begin{aligned} \text{► } f(x_1, \dots, x_n) = & x_1 x_2 x_3 \cdots x_{n-1} x_n \cdot f(1, 1, 1, \dots, 1, 1) + \\ & + x_1 x_2 x_3 \cdots x_{n-1} x'_n \cdot f(1, 1, 1, \dots, 1, 0) + \\ & + x_1 x_2 x_3 \cdots x'_{n-1} x_n \cdot f(1, 1, 1, \dots, 0, 1) + \\ & + x_1 x_2 x_3 \cdots x'_{n-1} x'_n \cdot f(1, 1, 1, \dots, 0, 0) + \\ & \dots \\ & + x'_1 x_2 x_3 \cdots x_{n-1} x_n \cdot f(0, 1, 1, \dots, 1, 1) + \\ & + x'_1 x_2 x_3 \cdots x_{n-1} x'_n \cdot f(0, 1, 1, \dots, 1, 0) + \\ & \dots \\ & + x'_1 x'_2 x'_3 \cdots x_{n-1} x_n \cdot f(0, 0, 0, \dots, 1, 1) + \\ & + x'_1 x'_2 x'_3 \cdots x_{n-1} x'_n \cdot f(0, 0, 0, \dots, 1, 0) + \end{aligned}$$

Si può dunque scrivere l'espansione completa di Shannon partendo dalla tabella della verità e guardando solo le righe dove la funzione vale 1

- Per ogni 1 si guarda il valore di tutte le variabili per quella riga
- Se alla variabile è assegnato 1 compare in forma affermata nel prodotto
- Se alla variabile è assegnato 0 compare in forma negata nel prodotto

# Esempio

►  $f(a, b, c) = a'(b' + c') + c(a + b')$

►  $f(a, b, c) = a'b'c' \cdot f(0, 0, 0) +$   
 $+ a'b'c \cdot f(0, 0, 1) +$   
 $+ a'bc' \cdot f(0, 1, 0) +$   
 ~~$+ a'bc \cdot f(0, 1, 1) +$~~   
 ~~$+ ab'c' \cdot f(1, 0, 0) +$~~   
 $+ ab'c \cdot f(1, 0, 1) +$   
 ~~$+ abc' \cdot f(1, 1, 0) +$~~   
 $+ abc \cdot f(1, 1, 1)$

$a$	$b$	$c$	$f(a, b, c)$
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

►  $f(a, b, c) = a'b'c' + a'b'c + a'bc' + ab'c + abc$

► Per casa: disegnate il circuito corrispondente



# Forme canoniche

---

- ▶ **L'espansione completa di una funzione è un'espressione univoca**
  - ▶ Perché i termini dell'espressione derivano dalla tabella della verità
- ▶ **Due funzioni uguali hanno quindi la stessa espansione completa**
- ▶ **L'espansione completa è quindi detta **forma canonica****
  - ▶ In forma canonica, due espressioni sono uguali se e solo se le corrispondenti funzioni sono uguali
  - ▶ Non vale per espressioni normali: funzioni uguali possono essere in generale rappresentate da espressioni diverse
  - ▶ ... ma hanno la stessa forma canonica

# Conseguenze

---

- ▶ **Qualunque funzione booleana può essere espressa tramite gli operatori logici di base**
  - ▶ Basta esprimerla in forma canonica!
  - ▶ Risultato non ovvio: non vale, per esempio, in analisi
- ▶ **Bastano in realtà due soli operatori**
  - ▶ Per il teorema di De Morgan
  - ▶  $x + y = (x' \cdot y')'$  (OR espressa con sole AND e NOT)
  - ▶  $x \cdot y = (x' + y')'$  (AND espressa con sole OR e NOT)
  - ▶ Uno degli operatori di base è superfluo!

# Seconda forma canonica

---

- ▶ **Il teorema di Shannon vale anche in forma duale**

- ▶  $f(x_1, \dots, x_n) = (x_1 + f(0, x_2, \dots, x_n)) \cdot (x'_1 + f(1, x_2, \dots, x_n))$

- ▶ **Espandendo su tutte le variabili**

- ▶ 
$$\begin{aligned} f(x_1, \dots, x_n) &= (x_1 + x_2 + \dots + x_n + f(0, 0, \dots, 0)) \cdot \\ &\quad \cdot (x_1 + x_2 + \dots + x'_n + f(0, 0, \dots, 1)) \cdot \\ &\quad \dots \\ &\quad \cdot (x'_1 + x'_2 + \dots + x_n + f(1, 1, \dots, 0)) \cdot \\ &\quad \cdot (x'_1 + x'_2 + \dots + x'_n + f(1, 1, \dots, 1)) \end{aligned}$$

- ▶ **Dualità**

- ▶ In ogni termine, una variabile compare affermata se valutata in 0, negata se valutata in 1
  - ▶ Il termine viene eliminato se la funzione vale 1
  - ▶ Partendo dalla tabella, si scelgono le righe in cui la funzione vale 0

# Esempio

►  $f(a, b, c) = a'(b' + c') + c(a + b')$

►  $f(a, b, c) = \cancel{(a + b + c + f(0, 0, 0))} \cdot$   
 $\cancel{(a + b + c' + f(0, 0, 1))} \cdot$   
 $\cancel{(a + b' + c + f(0, 1, 0))} \cdot$   
 $(a + b' + c' + f(0, 1, 1)) \cdot$   
 $(a' + b + c + f(1, 0, 0)) \cdot$   
 $\cancel{(a' + b + c' + f(1, 0, 1))} \cdot$   
 $(a' + b' + c + f(1, 1, 0)) \cdot$   
 $\cancel{(a' + b' + c' + f(1, 1, 1))}$

$a$	$b$	$c$	$f(a, b, c)$
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

►  $f(a, b, c) = (a + b' + c') \cdot (a' + b + c) \cdot (a' + b' + c)$

► Per casa: disegnate il circuito corrispondente





# SOP e POS

---

- ▶ **La prima forma canonica è anche detta**

- somma di prodotti***

- ▶ O, in Inglese, Sum Of Products (SOP)
  - ▶ E' una grossa somma, in cui ogni termine è un prodotto di variabili affermate o negate
  - ▶  $f(a, b, c) = a'b'c' + a'b'c + a'bc' + ab'c + abc$

- ▶ **La seconda forma canonica è anche detta**

- prodotto di somme***


- ▶ O, in Inglese, Product Of Sums (POS)
  - ▶ E' un grosso prodotto, in cui ogni termine è una somma di variabili affermate o negate
  - ▶  $f(a, b, c) = (a + b' + c') \cdot (a' + b + c) \cdot (a' + b' + c)$

# Sintesi a due livelli


**Come rendere la manipolazione sistematica**
 
# I livelli

Livello: massimo numero di porte logiche attraversate dall'ingresso all'uscita



$$f(a, b, c) = ab + b'c$$

 

$$f(a, b, c) = a'(b(a + c') + (a + c')b')$$

# Sintesi a due livelli

---

- ▶ **Ci limiteremo a mano a realizzazioni a due livelli**
  - ▶ Teoricamente semplice da ottenere
  - ▶ In prima analisi, è anche il circuito più veloce
  - ▶ Talvolta però di grosse dimensioni (e.g., addizionatore)
  - ▶ Alla base dei metodi per realizzazioni multi-livello
- ▶ **Un'espressione a due livelli deve essere**
  - ▶ O una somma di prodotti  
(primo livello tutto di AND seguito da una OR)
  - ▶ Oppure un prodotto di somme  
(primo livello tutto di OR seguito da una AND)
  - ▶ (per la proprietà associativa)

# Terminologia

---

## ▶ Letterali

- ▶ Un letterale è una variabile in forma affermata o in forma negata
- ▶ Esempi:  $x$   $x'$   $y'$   $b$   $a'$
- ▶ La funzione  $f(a, b, c) = a'b'c' + a'b'c + a'bc' + ab'c + abc$  ha 3 variabili e 15 letterali
- ▶ La funzione  $f(a, b, c) = a'b' + a'c' + ac$  ha 3 variabili e 6 letterali

## ▶ Misureremo la complessità di un'espressione dal suo numero di letterali

- ▶ Ogni letterale diventa l'ingresso di una porta logica
- ▶ Quindi il numero di letterali è correlato con il numero di transistori del circuito

# Terminologia

---

## ▶ Prodotto fondamentale (minterm)

- ▶ Un prodotto in cui *ogni* variabile compare una volta come letterale
- ▶  $a'b'c'$   $a'b'c$   $a'bc'$   $ab'c$   $abc$

## ▶ Somma fondamentale (maxterm)

- ▶ Una somma in cui *ogni* variabile compare una volta come letterale
- ▶  $(a + b' + c)$   $(a' + b + c')$   $(a' + b' + c)$   $(a + b + c)$

## ▶ Le forme canoniche fanno uso di minterm e maxterm

- ▶ I minterm di una funzione corrispondono agli 1 della sua tabella della verità
- ▶ I maxterm di una funzione corrispondono agli 0 della sua tabella della verità

# Implicanti

---

- ▶ Siano  $f$  e  $g$  funzioni di  $n$  variabili
- ▶ Si definisce  **$g$  un implicante di  $f$**  se e solo se, per qualunque assegnamento  $(x_1, \dots, x_n)$  alle variabili
  - ▶ Se  $g(x_1, \dots, x_n) = 1$ , allora  $f(x_1, \dots, x_n) = 1$
  - ▶ Quando  $g$  è un implicante di  $f$ , se  $g$  vale 1 in qualche punto, allora anche  $f$  vale 1, ma se  $g$  vale 0, allora  $f$  può essere indifferentemente 0 o 1
- ▶ **Esempio:**
  - ▶ Sia  $f(x, y, z) = xy + z$
  - ▶ Le funzioni  $g(x, y, z) = xy$      $g(x, y, z) = z$      $g(x, y, z) = y'z$  sono implicanti di  $f$
  - ▶ La funzione  $g(x, y, z) = x$  non è un implicante

# Esempio

$x$	$y$	$z$	$f(x, y, z)$	$xy$	$z$	$y'z$	$x$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	1	1	0	1	1	1
1	1	0	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	0	1

- ▶ Ogni implicante *copre* una parte della funzione
- ▶ Abbiamo fatto a pezzi la funzione  $f(x, y, z) = xy + z$ 
  - ▶  $f(x, y, z) = y'z + z + xy$



# Implicanti come mattoni

---

- ▶ **Un implicante rappresenta un “pezzo” di una funzione**
  - ▶ L'implicante può essere usato per rappresentare parte, ma non necessariamente tutti gli 1 di una funzione
  - ▶ Vari implicanti possono essere usati per rappresentare differenti pezzi di una funzione
  - ▶ I vari pezzi possono anche sovrapporsi
  - ▶ **La funzione è data dall'OR di appropriati implicanti**

# Come trovare gli implicant?

---

## ▶ Partiamo dai minterm

- ▶ Dopo tutto i minterm sono implicant!
- ▶ Ognuno copre però soltanto un 1 della funzione

## ▶ Cerchiamo di espanderli


- ▶ Usiamo le proprietà dell'algebra Booleana
- ▶ Mettiamo assieme dei minterm in modo da formare termini più grossi (con meno letterali)
- ▶ Ci limitiamo ad implicant in forma di **prodotto di letterali**
  - ▶  $ab'$  : ok
  - ▶  $ab' + a'b$  : non ok

# Esempio: il multiplexer 2 a 1



- ▶ Si progetti un circuito che permetta di scegliere uno tra due segnali  $a$  e  $b$  tramite un comando  $s$ 
  - ▶ Quando  $s = 0$ , si deve scegliere  $a$
  - ▶ Quando  $s = 1$ , si deve scegliere  $b$
- ▶ Scriviamo la prima forma canonica
  - ▶  $m = s'ab' + s'ab + sa'b + sab$
- ▶ Applichiamo l'adiacenza logica
  - ▶  $xy + xy' = x$
  - ▶ Supponiamo che  $x$  sia un gruppo di letterali, ed  $y$  una variabile
  - ▶ Sulla mappa corrispondono a **righe in cui  $m = 1$  e che differiscono per una sola variabile**
  - ▶  $m = s'ab' + s'ab + sa'b + sab$
  - ▶  $m = s'a + sb$
  - ▶ Ridotto da 12 a 4 letterali

$s$	$a$	$b$	$m(a,b,s)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

# Circuiti

 

$$m = s'ab' + s'ab + sa'b + sab$$

  

$$m = s'a + sb$$

# Interpretazione geometrica

► Nella mappa, chiamiamo **term** un gruppo di 1 di  $f$  che non sia un minterm

- Con un solo colpo prendiamo diversi 1
- E' come scrivere la forma canonica, ma si tralasciano le variabili il cui valore cambia
- $s'ab' + s'ab$  diventa  $s'a$
- **Si possono scrivere direttamente!**
- Facili da individuare quando le righe sono una vicina all'altra
- Meno facile quando sono lontane

► **Trucco**

- Disponiamo le righe in modo che cambi una sola variabile alla volta
- In questo modo termini logicamente adiacenti sono vicini anche fisicamente sulla tabella

$s$	$a$	$b$	$f(a, b, s)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1


# Interpretazione geometrica

- ▶ **Modifichiamo l'ordine delle righe**
  - ▶ Invece del codice binario normale si usa il codice Gray
  - ▶ Tra una riga e la successiva cambia solamente una variabile
  - ▶ Adesso entrambi i termini sono vicini
- ▶ **Non funziona sempre**
  - ▶ Abbiamo una sola dimensione
  - ▶ Un termine risulta ancora spezzato
  - ▶ Dobbiamo sfruttare dimensioni aggiuntive

$s$	$a$	$b$	$f(a, b, s)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	1	1
0	1	0	1
1	1	0	0
1	1	1	1
1	0	1	1
1	0	0	0

# La mappa di Karnaugh

---

 

- La prima colonna è vicina all'ultima!

# La mappa di Karnaugh

---

<i>sa</i>		0 0	0 1	1 1	1 0
<i>b</i>	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	

- ▶ **E questo raggruppamento?**
  - ▶ Non è esprimibile tramite un solo prodotto
  - ▶ E' la somma dei due implicant precedenti:  $ab + sb$



- ▶ **Ci limitiamo a fare espressioni a due livelli**
  - ▶ Gli implicant sono termini prodotto
  - ▶ Possiamo trovarli per adiacenza logica sull'espressione
- ▶ **Trasformiamo l'adiacenza logica in geometrica**
  - ▶ Occorre mettere vicine nello spazio le righe della tabella che sono logicamente vicine
- ▶ **Raggruppiamo gli 1 in termini**
  - ▶ Mettiamo assieme gli 1 che stanno vicini
  - ▶ Cerchiamo i raggruppamenti più grossi (hanno meno letterali)

# Adiacenze a tre variabili: 2 uni

$a \setminus bc$	00	01	11	10
0	1	1	0	0
1	0	0	0	0

$a'b'$

$a \setminus bc$	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	1	0	0

$ab'$

$a \setminus bc$	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	0	0	0	0

$a'c$

$a \setminus bc$	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	1	1	0

$ac$

$a \setminus bc$	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	0	0	0

$a'b$

$a \setminus bc$	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1

$ab$

# Adiacenze a tre variabili: 2 uni

$a \setminus bc$	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	0	0	0	0

$a'c'$

$a \setminus bc$	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	0	0	1

$ac'$

$a \setminus bc$	00	01	11	10
0	1	0	0	0
1	1	0	0	0

$b'c'$

$a \setminus bc$	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	0	1	0	0

$b'c$

$a \setminus bc$	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	0	1	0

$bc$

$a \setminus bc$	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	0	0	0	1

$bc'$

# Adiacenze a tre variabili: 4 uni

$a \setminus bc$	00	01	11	10
0	1	1	0	0
1	1	1	0	0

$b'$

$a \setminus bc$	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	0	1	1	0

$c$

$a \setminus bc$	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	0	1	1

$b$

$a \setminus bc$	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	1	0	0	1

$c'$

$a \setminus bc$	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0

$a'$

$a \setminus bc$	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	1	1	1

$a$

# Adiacenze a tre variabili: tutti o nessuno

---

$a \setminus bc$	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	1	1	1	1

1

$a \setminus bc$	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	0	0	0

0

## Esempi di semplificazione

# Come scegliamo gli implicant?

## ▶ Alcuni implicant sono **primi**

- ▶ Si dice che un implicante è primo quando **non è contenuto in un altro implicante**
- ▶ Gli implicant contenuti in altri implicant si possono buttare via
- ▶ Nel caso del multiplexer i minterm *non* sono primi ( $sa'b \rightarrow sb$ )

$s \backslash ab$	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	1	1	0

## ▶ Alcuni implicant **primi** sono **ridondanti**

- ▶ Per il multiplexer ci sono 3 implicant primi
- ▶  $s'a$        $sb$        $ab$
- ▶ Uno dei tre non serve ( $ab$ ) perché gli altri da soli già coprono la funzione

## ▶ Alcuni implicant **primi** sono **essenziali**

- ▶ Coprono un 1 non coperto da nessun altro implicante primo
- ▶ Devono necessariamente comparire in qualunque copertura minima
- ▶  $s'a$  ed  $sb$  sono essenziali

# Procedimento


---

- ▶ **Obiettivo: trovare il più piccolo insieme di implicanti primi che ricoprano tutta la funzione**
  - ▶ Primi perché altrimenti ci sarebbero implicanti con meno letterali
  - ▶ Insieme più piccolo per ridurre il numero di termini
  - ▶ Alcuni implicanti primi potrebbero essere esclusi (ridondanti)
- ▶ **Si scrive la tabella della verità in forma di mappa di Karnaugh**
  - ▶ Ricordare che la numerazione segue il codice Gray
- ▶ **Partendo dai minterm ci si espande per trovare gli implicanti primi**
  - ▶ Espandersi in tutte le direzioni per trovare le adiacenze
  - ▶ Quando non ci si può più espandere si è arrivati all'implicante primo
- ▶ **Si scrive l'espressione degli implicanti guardando le variabili che sono costanti**
  - ▶ Basta guardare le cifre scritte sulle righe e colonne della mappa
- ▶ **Si sceglie un insieme di implicanti non ridondante**
  - ▶ Prendiamo tutti gli implicanti primi essenziali
  - ▶ Si coprono i rimanenti 1 scegliendo un insieme piccolo (cosa non banale)



# Esempio

$a \setminus bc$	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	1	1	1

 

## ► Implicanti primi


- $b$                        $ac$
- Entrambi essenziali
- $f = b + ac$

## ► Nota bene

- Un 1 è coperto più volte (corrisponde al minterm  $abc$ )
- Non è un problema, due porte AND saranno attive
- Meglio che non usare  $ab'c$
- La porta AND a 1 ingresso si può togliere e collegare  $b$  direttamente alla porta OR

# Esempio: scacchiera (odd function)

$a \setminus bc$	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

 

## ► I minterm non sono espandibili

- Sono tutti implicant primi
- Mappa a scacchiera non minimizzabile
- $f = ab'c' + a'b'c + abc + a'bc'$

## ► Si tratta di una rete di EXOR

- $f = b'(ac' + a'c) + b(ac + a'c')$
- $f = b'(ac' + a'c) + b(ac' + a'c)' = b'(a \oplus c) + b(a \oplus c)'$
- $f = b \oplus (a \oplus c) = a \oplus b \oplus c$

$$\begin{aligned}(ac + a'c') &= \\(ac + a'c')'' &= \\((ac)' (a'c')')' &= \\((a' + c') (a'' + c''))' &= \\((a' + c') (a + c))' &= \\(a'a + a'c + c'a + cc')' &= \\(a'c + c'a)' &= \\(ac' + a'c)' &= \end{aligned}$$

# Esempio: conta uni

---

- ▶ **Si realizzi un circuito con 3 ingressi ed una uscita che indichi quanti ingressi sono a 1**
  - ▶ Occorre innanzi tutto codificare l'uscita
  - ▶ Per esempio la codifichiamo in binario
  - ▶ Vi sono da 0 a 3 possibili ingressi a 1, quindi 4 combinazioni (0, 1, 2 e 3)
  - ▶ Sono sufficienti due cifre binarie
- ▶ **La funzione da realizzare ha 2 uscite**
  - ▶ Le trattiamo come due funzioni indipendenti
  - ▶ Ma i loro valori devono essere tra loro collegati



# Tabella della verità

---

$a$	$b$	$c$	$s_1$	$s_0$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

## ► Una colonna per ogni uscita

- Sono due funzioni diverse, ma le determiniamo contemporaneamente
- Per la semplificazione le trattiamo separatamente

# Mappe di Karnaugh

- ▶ Due mappe, una per ciascuna uscita
  - ▶ Le semplifichiamo separatamente
  - ▶  $s_1 = ac + bc + ab$
  - ▶  $s_0 = a \oplus b \oplus c$

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>s</i> <sub>1</sub>	<i>s</i> <sub>0</sub>
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

*s*<sub>1</sub>

<i>a</i> \ <i>bc</i>	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

*s*<sub>0</sub>


<i>a</i> \ <i>bc</i>	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

# Circuiti

## ► Due circuiti

►  $s_1 = ac + bc + ab$

►  $s_0 = a \oplus b \oplus c$

 

$s_1$





$a \setminus bc$	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

$s_0$

$a \setminus bc$	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0
    
# Esempio: priority encoder

- ▶ Come prima, ma questa volta vogliamo sapere l'indice dell'ingresso a 1 con valore più alto
  - ▶ Diamo ad  $a$  indice 1, a  $b$  indice 2 e a  $c$  indice 3
  - ▶ Se  $c = 1$ , l'uscita deve valere 3
  - ▶ Se  $c = 0$  e  $b = 1$ , l'uscita deve valere 2
  - ▶ Se  $c = 0$ ,  $b = 0$  e  $a = 1$ , l'uscita deve valere 1
  - ▶ Se sono tutti a 0, l'uscita vale 0
- ▶ Utile per esempio per codificare le priorità degli interrupt
  - ▶ Ci serve l'indice dell'interrupt attivo a priorità più alta



# Tabella e mappe

## ► Semplificando

- $s_1 = b + c$
- $s_0 = ab' + c$

$a$	$b$	$c$	$s_1$	$s_0$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

$s_1$

$a \setminus bc$	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	0	1	1	1

$s_0$

$a \setminus bc$	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	1	1	1	0



# Lieve modifica ad $s_0$

## ► Scambiamo le ultime due righe

- $s_1 = b + c$
- Per  $s_0$  ora la scelta è più complessa
- Gli implicant  $a'c$  e  $ac'$  sono essenziali, quindi ci vogliono per forza
- Il restante 1 si può coprire in due modi
- $s_0 = a'c + ac' + ab'$
- $s_0 = a'c + ac' + b'c$

$a$	$b$	$c$	$s_1$	$s_0$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	0


$s_1$

$a \setminus bc$	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	0	1	1	1

$s_0$

$a \setminus bc$	00	01	11	10
0	0	1	1	
1	1	1	0	1

# Circuito

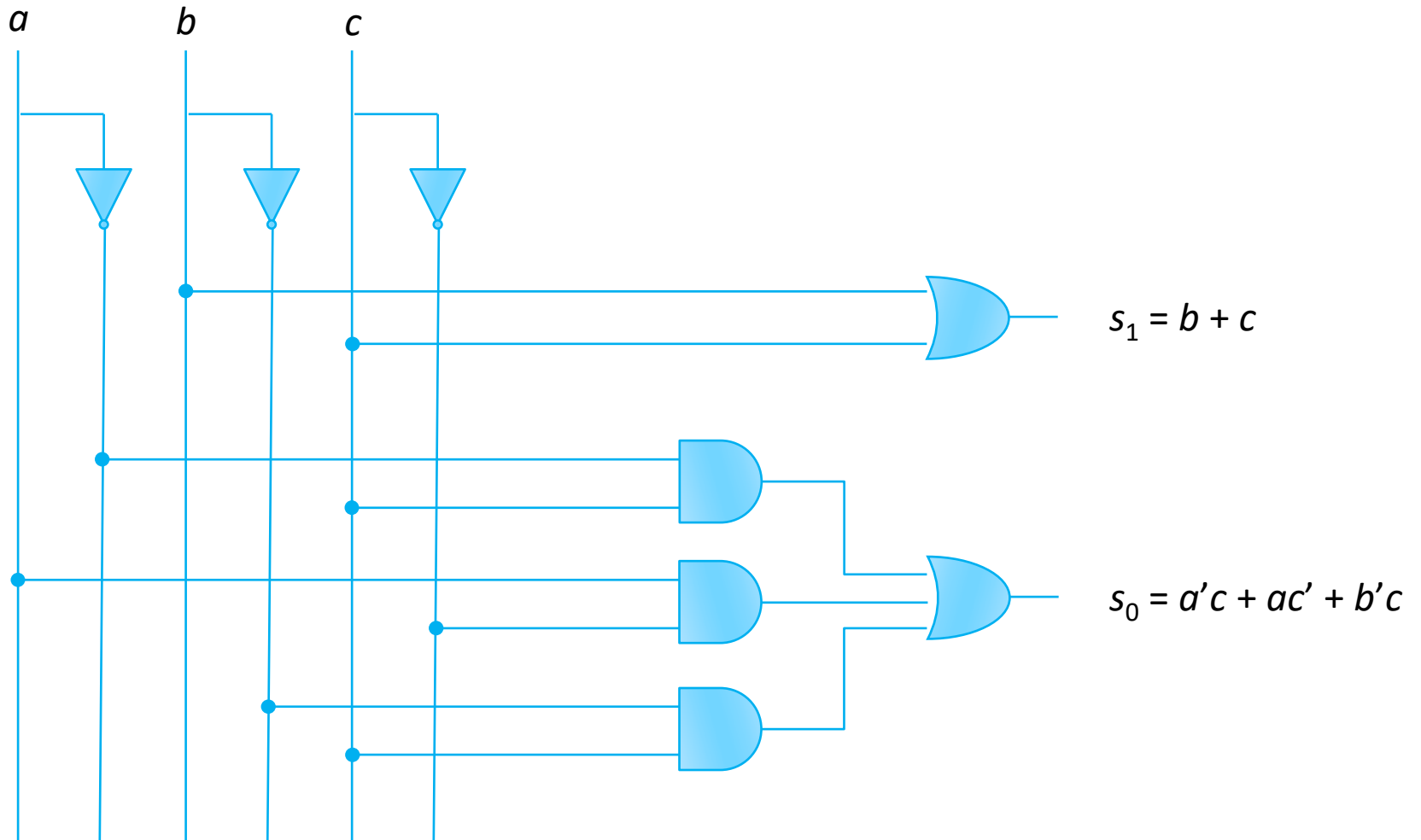

- ▶ **Avete visto come semplificare una funzione di 3 variabili**
  - ▶ Procedimento piuttosto semplice
  - ▶ Attenzione solo alla scelta degli implicant
  - ▶ Con un po' di pratica si fa molto in fretta
- ▶ **Se ci sono più uscite le si trattano separatamente**
  - ▶ Ma la funzione vettoriale deve essere progettata nel suo complesso
  - ▶ Si potrebbe fare la minimizzazione congiunta
- ▶ **Facile costruire blocchetti di uso generico**
  - ▶ Multiplexer
  - ▶ Conta uni
  - ▶ Priority encoder

# Mappe a 4 e più variabili

---

- ▶ **Le mappe di Karnaugh si possono scrivere anche a 4 e più ingressi**
  - ▶ Diventano più grosse
  - ▶ Trovare le adiacenze diventa un poco più complesso, soprattutto sopra le 5 variabili
- ▶ **Il procedimento rimane comunque sempre lo stesso**
  - ▶ Trovare gli implicant primari
  - ▶ Tenere gli essenziali
  - ▶ Scegliere tra gli altri in modo da coprire la funzione

# Mappe a 4 variabili

---

- ▶ **I minterm saranno ora espressioni di 4 letterali**
  - ▶  $ab'cd'$      $a'bcd$      $abc'd'$      $abcd$
- ▶ **Gruppi di due 1 saranno termini a 3 letterali**
  - ▶  $ab'd'$      $a'cd$      $bc'd'$      $abc$
- ▶ **Gruppi di quattro 1 saranno termini a 2 letterali**
  - ▶  $b'd'$      $a'c$      $c'd'$      $ab$
- ▶ **Gruppi di otto 1 saranno termini a 1 letterale**
  - ▶  $b'$      $c$      $d'$      $a$
- ▶ **La mappa adesso diventa quadrata**
  - ▶ Aggiungiamo una variabile alle righe e numeriamo sempre secondo il codice Gray

# Adiacenze a 4 variabili: 4 uni

$ab \setminus cd$	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	1	0	0

$b'c'$

$ab \setminus cd$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	0	0
11	1	1	0	0
10	0	0	0	0

$bc'$

$ab \setminus cd$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	0	0	0	0

$bd$

$ab \setminus cd$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	1	1
10	0	0	1	1

$ac$

# Adiacenze a 4 variabili: 4 uni

$ab \setminus cd$	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

$a'b'$

$ab \setminus cd$	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	1	0	0
11	0	1	0	0
10	0	1	0	0

$c'd$

$ab \setminus cd$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	1	1
10	0	0	0	0

$ab$

$ab \setminus cd$	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	0	0	1

$b'd'$

# Adiacenze a 4 variabili: 8 uni

$ab \setminus cd$	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

$a'$

$ab \setminus cd$	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	0	1	1	0

$d$

$ab \setminus cd$	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	1	1	1

$b'$

$ab \setminus cd$	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	1	0	0	1
10	1	0	0	1

$d'$



# Esempio

$xy/zw$	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	1	1	1	1

$zw$   
 $xw$   
 $yw$   
 $y'w'$   
 $xy'$   
 $y'z$

- ▶ **Identifichiamo gli implicanti primi**
  - ▶ Ci sono 6 implicanti primi, tutti da quattro uni
  - ▶ Ci sono molti implicant da 2 uni, ma nessuno di essi è primo
  - ▶ Non ci sono implicant da 8 uni
- ▶ **Troviamo quelli essenziali**
  - ▶  $y'w'$  e  $yw$  sono essenziali
- ▶ **Me ne servono poi almeno altri due**
  - ▶ Uno tra  $xy'$  e  $xw$
  - ▶ Uno tra  $zw$  e  $y'z$
- ▶ **Per esempio**
  - ▶  $f = y'w' + yw + xw + zw$
  - ▶  $f = (y \oplus w)' + w(x + z)$

# Da NON fare

$xy/zw$	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	1	1	1	1

- ▶ Metto implicanti NON primi
- ▶ Per esempio
  - ▶  $f = y'w' + yw + xy'w + x'y'zw$
- ▶ **Soluzione più costosa!!**
  - ▶  $xy'w$  è contenuto in  $xw$  o in  $xy'$
  - ▶  $x'y'zw$  è contenuto in  $zw$  o in  $y'z$
  - ▶ Usate quello con meno letterali!!
  - ▶ Non importa se si coprono degli 1 più volte
















# Esempio

$xy/zw$	00	01	11	10
00	1	0	1	0
01	1	1	1	1
11	0	1	0	0
10	1	1	0	0

$xz'w$   
 $yz'w$   
 $x'zw$   
 $x'y$   
 $y'z'w'$   
 $xy'z'$   
 $x'z'w'$

- ▶ **Identifichiamo gli implicanti primi**
  - ▶ Ci sono 6 implicanti primi da due uni
  - ▶ C'è un impicante da 4 uni
- ▶ **Troviamo quelli essenziali**
  - ▶  $x'zw$  e  $x'y$  sono essenziali
- ▶ **Come copro i restanti uni?**
  - ▶ Posso usarne 3
  - ▶ Oppure solo 2
- ▶ **Ottengo**
  - ▶  $f = x'zw + x'y + xz'w + y'z'w'$
- ▶ **Due possibili insiemi non ridondanti**
  - ▶ Uno è più piccolo dell'altro
  - ▶ Un metodo è cercare di minimizzare le sovrapposizioni

# Uso delle “porte” logiche

               

# Insiemi di operatori completi

---

- ▶ **L'algebra di Boole è definita dai tre operatori base**
  - ▶ AND, OR e NOT
  - ▶ Con essi, per il teorema di Shannon, è possibile rappresentare *tutte* le funzioni booleane
- ▶ **Gli esempi precedenti mostrano che altri insiemi di operatori possono essere usati per definire l'algebra**
  - ▶ AND, NOT
  - ▶ OR, NOT
  - ▶ **NAND**
  - ▶ **NOR**
  - ▶ XOR, AND
  - ▶ XOR, OR
- ▶ **Si dicono insiemi di operatori *completi***
  - ▶ Gli insiemi di operatori completi sono sufficienti per realizzare tutte le funzioni logiche