

Metodo di progetto RTL

Dalle macchine a stati ai sistemi complessi

Cosa non sappiamo fare

► **Gestire la complessità**

- Abbiamo visto il progetto gerarchico e iterativo
- Molto utile ma poco strutturato
- Cerchiamo di generalizzare

► **Qual è in generale il problema?**

- Come esseri umani siamo in grado di trattare poche cose alla volta
- Nelle macchine sequenziali siamo limitati a poche decine di stati
- Ma un semplice registro a 8 bit introduce già 256 possibili stati
- Occorre in qualche modo trattare questi stati in maniera implicita
- Utile utilizzare blocchi già fatti
- Occorre però definirne con precisione l'interazione con tali blocchi

Data path e controllo

- ▶ **La complessità introdotta dai registri è solo apparente**
 - ▶ E' vero che introducono potenzialmente migliaia di stati
 - ▶ Ma **generalmente non concorrono nella logica del funzionamento**
 - ▶ Il *flusso* delle operazioni rimane generalmente pressoché indipendente, o dipendente in minima parte, dai valori dei registri
- ▶ **Separation of concerns**
 - ▶ Cerchiamo allora di separare la parte circuitale che si occupa di trattare i dati → **data path**
 - ▶ Da quella che si occupa di gestire le relative operazioni secondo un flusso logico → **unità di controllo**


Data path

► Contiene la parte di calcolo

- Circuiti combinatori aritmetici e logici
- Registri e contatori per memorizzare i dati
- Circuiti per indirizzare i dati da un registro all'altro, e dai registri alla logica di calcolo

► Interfaccia

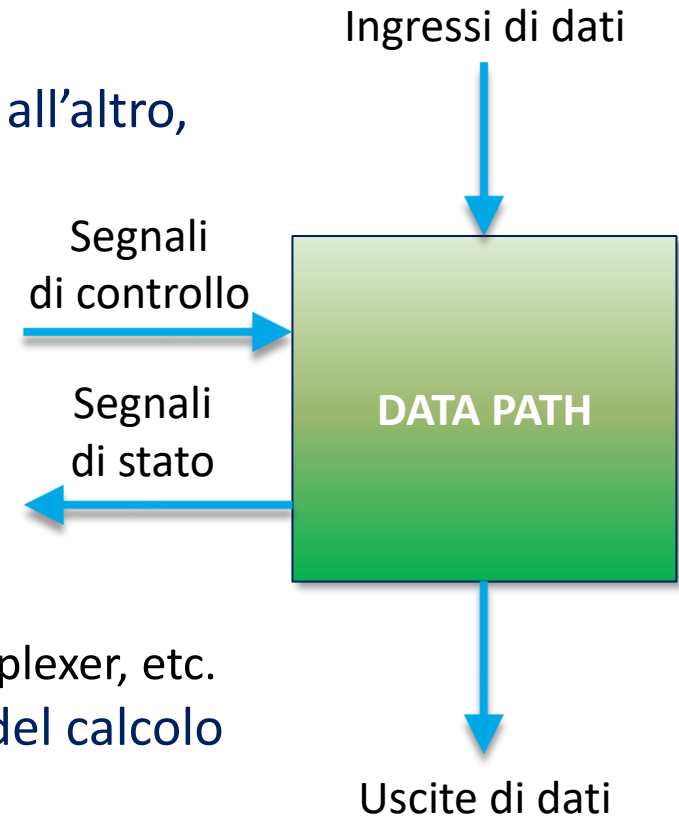- Ingressi di dati (sensori, linee di comunicazione, memorie)
- Uscite di dati (attuatori, etc.)
- Segnali di controllo per gestire l'operatività dei componenti
 - Segnali di enable dei contatori, configurazioni delle reti di calcolo, dei multiplexer, etc.
- Segnali di stato per indicare le condizioni del calcolo
 - Terminal count di un contatore, carry e overflow, uscite dei comparatori, etc.




Unità di controllo

► Contiene la parte di controllo di flusso


- Essenzialmente una macchina a stati
- Esprime la logica di funzionamento del circuito
- Astrae dai dati per contenere la complessità
- Mantiene il solo stato necessario alla sequenzializzazione

► Interfaccia

 - Ingressi di controllo (bottoni, linee logiche)
- Uscite di controllo (spie, etc.)
- Segnali di controllo per gestire l'operatività del data path
- Segnali di stato per prendere decisioni sul flusso operativo



Struttura di sistema

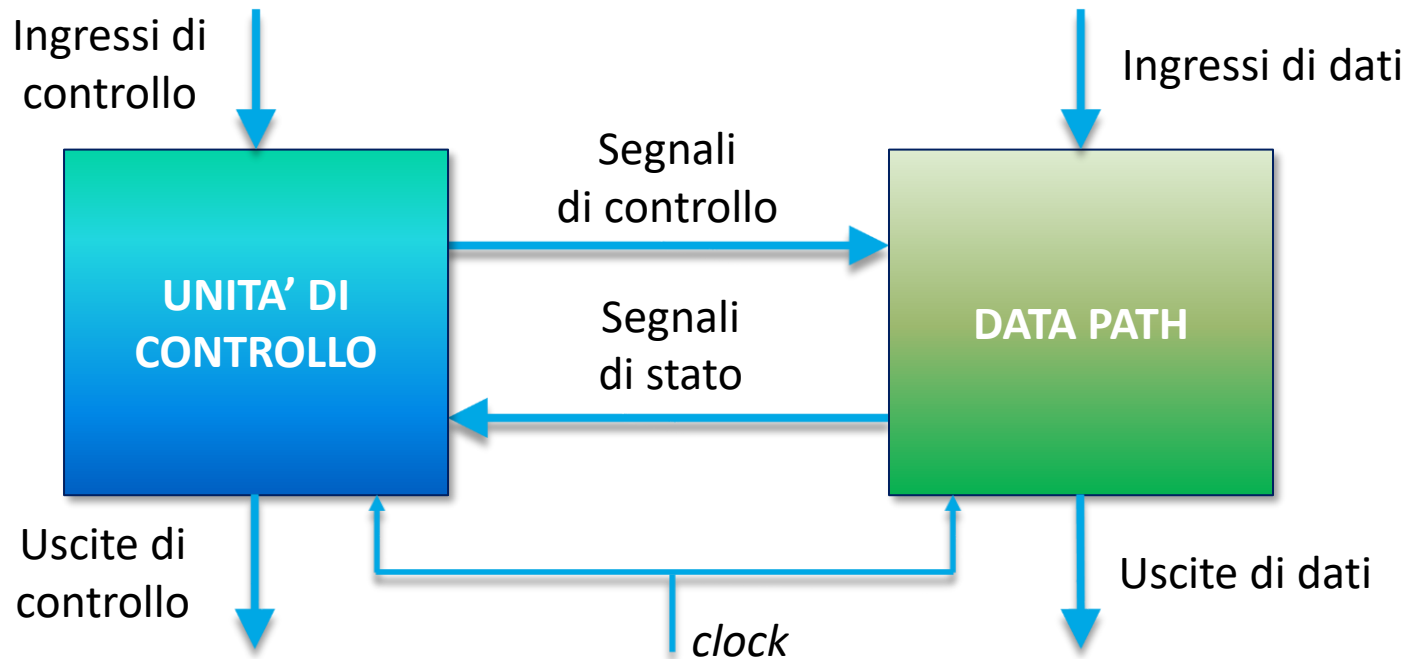


- ▶ **Entrambi i blocchi sono sequenziali, sincronizzati dallo stesso clock**
 - ▶ Non è la divisione tra parte combinatoria e sequenziale!!
 - ▶ Abbiamo invece separato concettualmente diverse prerogative
 - ▶ **L'unità di controllo decide cosa fare** (segnali di controllo) in base ai risultati (segnali di stato)
 - ▶ **Il data path esegue le operazioni** e memorizza i dati

Procedura di progetto

- ▶ **Occorre definire cosa sono i dati (variabili)**
 - ▶ Definire i registri nel data path per memorizzare i dati
- ▶ **Occorre determinare il tipo di operazioni necessarie**
 - ▶ Trasferimenti tra registri
 - ▶ Calcoli aritmetici
 - ▶ Operazioni logiche sui dati
- ▶ **Definire i segnali di controllo e di stato**
 - ▶ Necessari per determinare il tipo di operazione da svolgere
 - ▶ Per capire come fare evolvere l'elaborazione
- ▶ **Progettare il controllo**
 - ▶ Sviluppare una macchina a stati secondo la logica di specifica
- ▶ **Progetto del data path**
 - ▶ Diagramma dettagliato del circuito

 Esempio

- ▶ **Si progetti un cronometro per corsa, con precisione dei centesimi di secondo, da 00.00 a 99.99 secondi**
 - ▶ Un pulsante START resetta a 0 il cronometro e fa partire il conteggio
 - ▶ Un pulsante STOP ferma il conteggio
 - ▶ Il conteggio viene mostrato su un display a 7 segmenti a 4 cifre
 - ▶ Un pulsante RESET inizializza il cronometro
- ▶ **Funzione giro veloce**
 - ▶ Un pulsante CSS (compare and store shortest) confronta il conteggio attuale con un valore memorizzato
 - ▶ Mostra il più piccolo dei due
 - ▶ Memorizza il più piccolo dei due



Identificazione di ingressi e uscite

Simbolo	Funzione	Tipo
START	Inizializza e fa partire il conteggio	Ingresso controllo
STOP	Ferma e mostra conteggio	Ingresso controllo
CSS	Confronta, memorizza e mostra il tempo più breve	Ingresso controllo
RESET	Inizializza il tempo più breve	Ingresso controllo
B_1	Vettore display 1 (a, b, c, d, e, f, g)	Uscita dati
B_0	Vettore display 0 (a, b, c, d, e, f, g)	Uscita dati
B_{-1}	Vettore display -1 (a, b, c, d, e, f, g)	Uscita dati
B_{-2}	Vettore display -2 (a, b, c, d, e, f, g)	Uscita dati
PD	Punto decimale	Uscita dati

- ▶ **Non ci sono uscite di controllo o ingressi di dati**
 - ▶ Totale di 4 ingressi di controllo e $7 \cdot 4 + 1 = 29$ uscite di dato

Registri del data path


▶ E' necessario un contatore

- ▶ O un contatore binario che possa contare da 0 a 9999 (minimo 14 bit, da 0 a 16535)
- ▶ Oppure un contatore BCD a 4 cifre (16 bit)
- ▶ Deve anche poter essere inizializzato a 0
- ▶ Si deve controllare l'abilitazione al conteggio per poterlo fermare
- ▶ Scegliamo il BCD per non complicare poi la decodifica

▶ Occorre memorizzare il tempo migliore

- ▶ Possiamo usare un registro della stessa dimensione del contatore
- ▶ Deve poter caricare un valore arbitrario, quindi deve essere un registro parallelo con load enable
- ▶ Deve poter essere inizializzato (si può usare il caricamento parallelo)

Struttura iniziale del data path

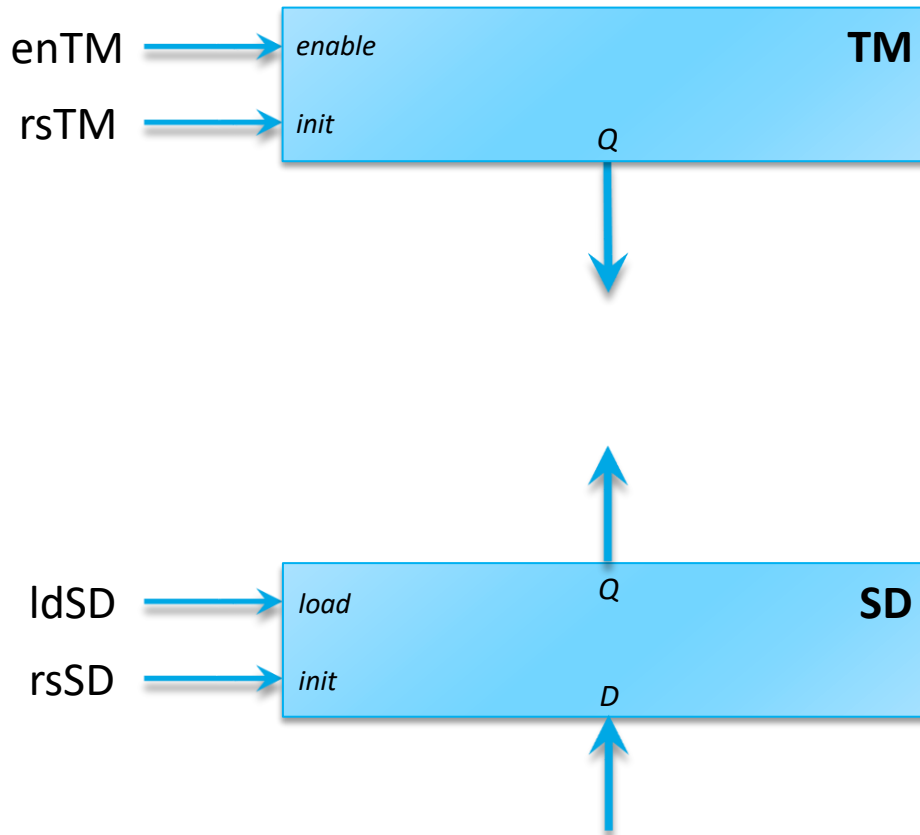

▶ **TM: contatore BCD a 4 cifre**


- ▶ *enTM*: abilita il conteggio
- ▶ *rsTM*: inizializza a 0000
 - ▶ Segnale sincrono

▶ **SD: registro BCD a 4 cifre**


- ▶ *ldSD*: carica il valore in ingresso
- ▶ *rsSD*: inizializza a 0000

Registro con init sincrono

 - ▶ **Si sceglie il valore da caricare**
 - ▶ Se *init* è attivo, si carica il valore 0
 - ▶ Se *init* non è attivo, si carica il valore in ingresso
- ▶ **Come per il *load enable***
 - ▶ Volendo, usando un multiplexer a tre ingressi, si può aggiungere anche il *load enable*




Registro con init sincrono

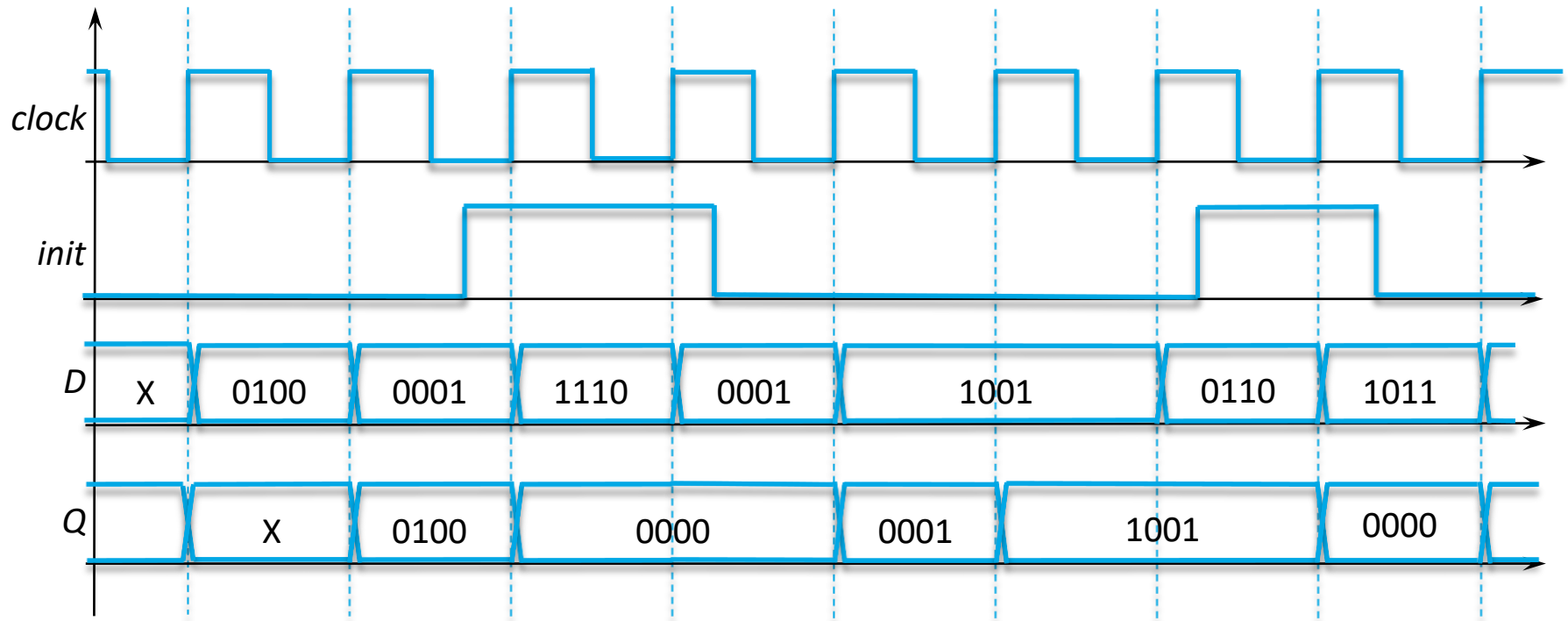

► Init attivo alto *sincrono*

- Impone il valore 0 al primo fronte attivo del clock
- Facile da realizzare con un multiplexer con uno degli ingressi a 0


Registro con reset asincrono

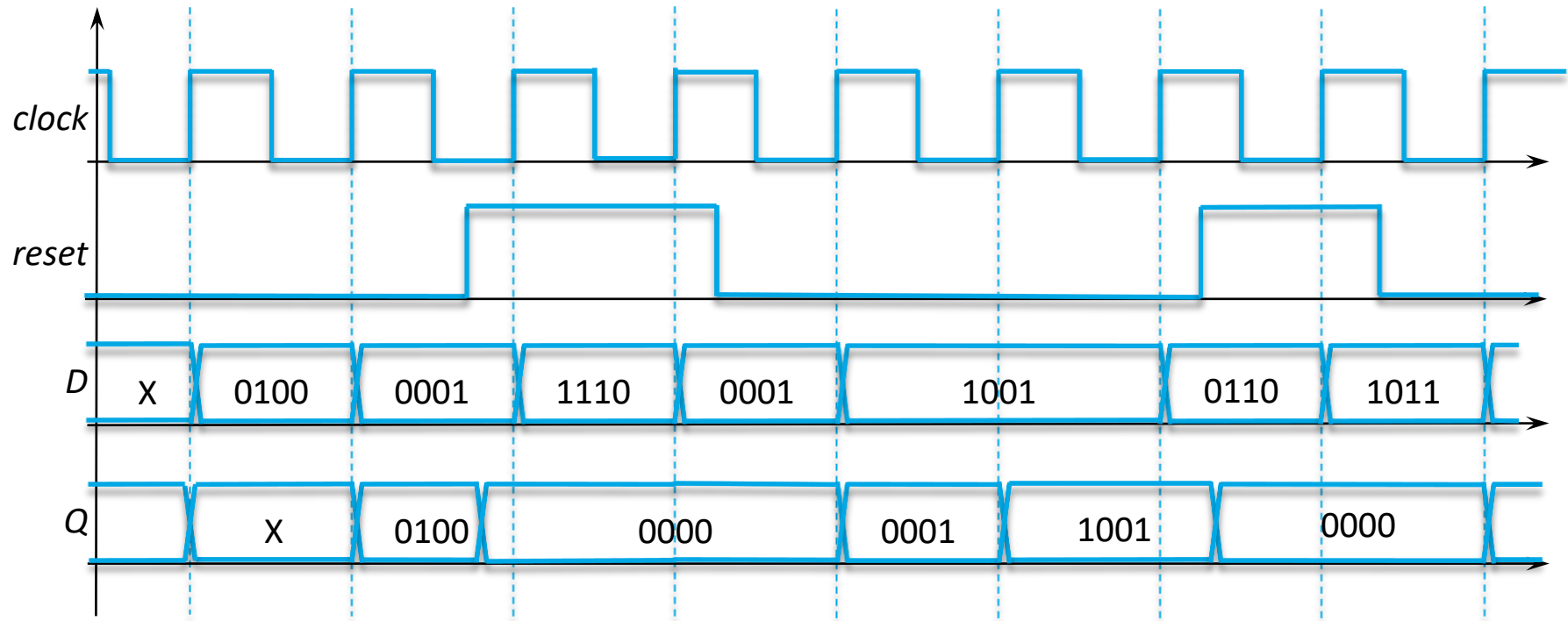

► Reset attivo alto *asincrono*

- Impone il valore 0 immediatamente, senza attendere il fronte del clock
- Si realizza con gli ingressi set e reset asincroni dei flip flop
- Si può avere un registro con sia l'init sincrono sia il reset asincrono

Contatore con count enable (modulo 4)

 


► Count enable attivo alto *sincrono*

- Normalmente l'uscita del contatore è uguale allo stato, **quindi è una macchina di Moore**
- Terminal Count (TC) attivo nel ciclo in cui il contatore è al fondo scala


Comparatore

- ▶ **Occorre poter confrontare il contenuto del timer con quello del tempo migliore**
 - ▶ Usiamo un comparatore BCD parallelo combinatorio
 - ▶ Potete progettarlo per esercizio, in maniera iterativa (come il comparatore binario visto ad esercitazioni)
 - ▶ Riceve in ingresso due numeri BCD a 4 cifre (16 segnali ciascuno), chiamati A e B
 - ▶ Fornisce in uscita un valore binario che è pari a 1 se $A < B$, e 0 altrimenti

Struttura del data path

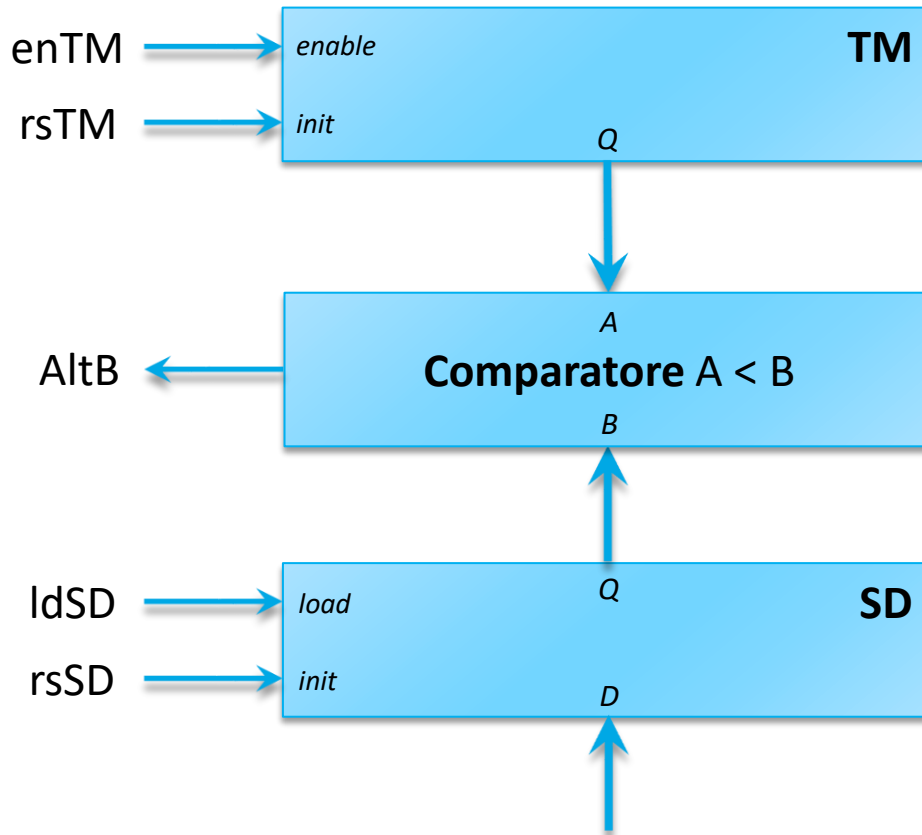

Comparatore combinatorio

 


► Il comparatore è un circuito combinatorio

- L'uscita cambia nello stesso ciclo di clock in cui si presentano i valori di A e B (e.g., se $A < B$, l'uscita va a 1 in quel ciclo)
- Il ritardo con cui varia deve essere inferiore alla durata del ciclo
- Possono esservi dei glitch, che devono essere ignorati dalla MSF di controllo

Display

- ▶ **Dobbiamo poter mostrare o il conteggio attuale TM, oppure il conteggio del tempo migliore SD**
 - ▶ Bisogna usare un multiplexer prima dei display
 - ▶ Conviene metterlo prima anche della decodifica 7 segmenti, così il multiplexer è più piccolo (16 bit per ingresso, invece di 28) ed usiamo una decodifica sola
 - ▶ Gli ingressi del multiplexer saranno le uscite dei registri
 - ▶ Un segnale DS (Display Select) sceglie se mostrare **TM** oppure **SD**


Struttura del data path

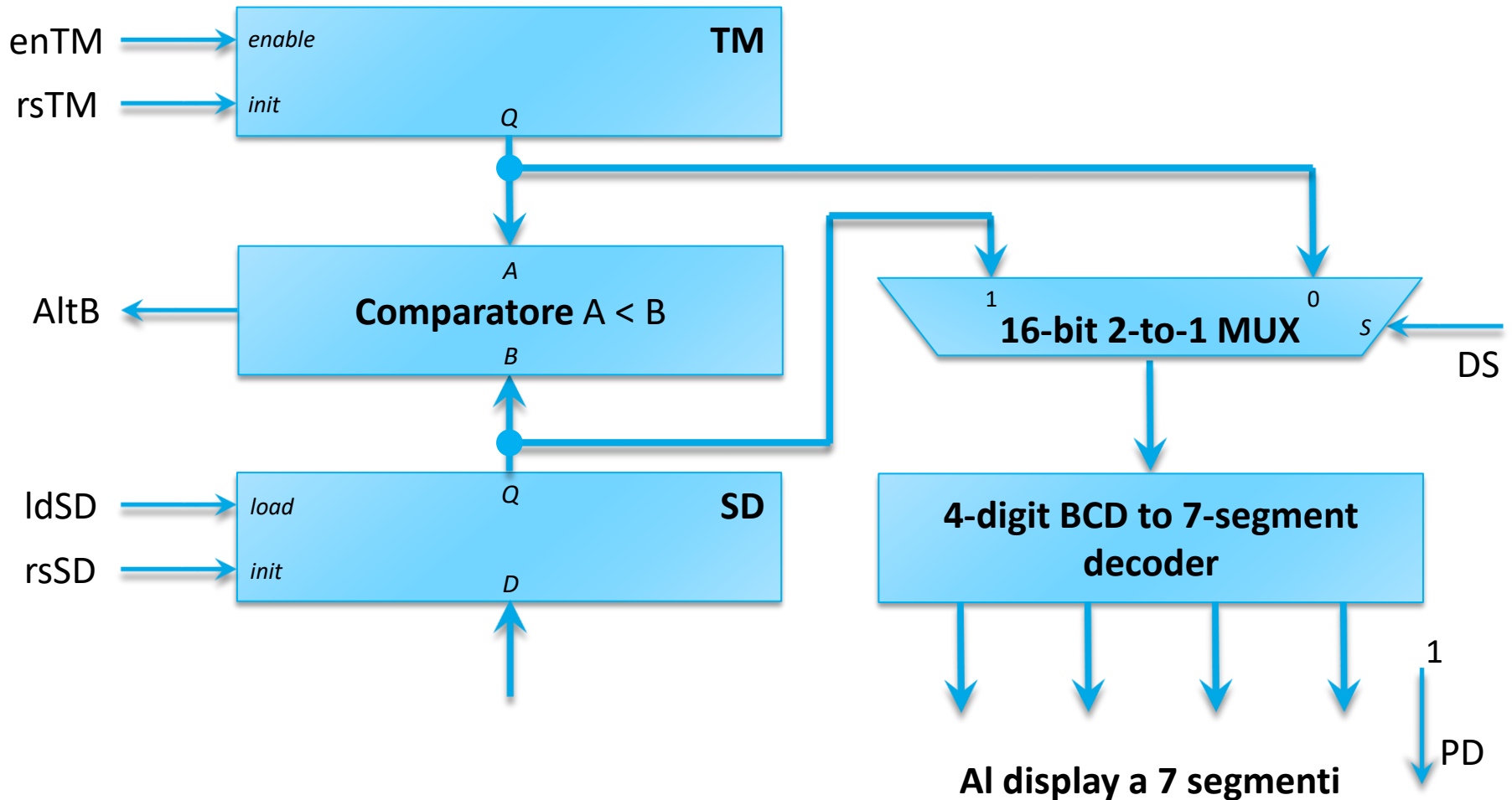

Inizializzazione di SD

- ▶ **A che valore dobbiamo inizializzare SD?**
 - ▶ Il suo init lo mette a 00.00
 - ▶ Ma facendo così non si potrà registrare alcun tempo migliore
 - ▶ Qualunque tempo non sarà minore di 00.00, quindi il registro **SD** non può essere inizializzato a 00.00
 - ▶ Occorre invece inizializzarlo al valore più alto, 99.99
- ▶ **Supponiamo il registro con init a 99.99 non esista**
 - ▶ Allora sfruttiamo la possibilità di caricamento parallelo
 - ▶ In **SD** dobbiamo caricare o 99.99 per l'inizializzazione...
 - ▶ ... oppure il valore contenuto in **TM**, se migliore
 - ▶ Usiamo allora un altro multiplexer


Struttura del data path

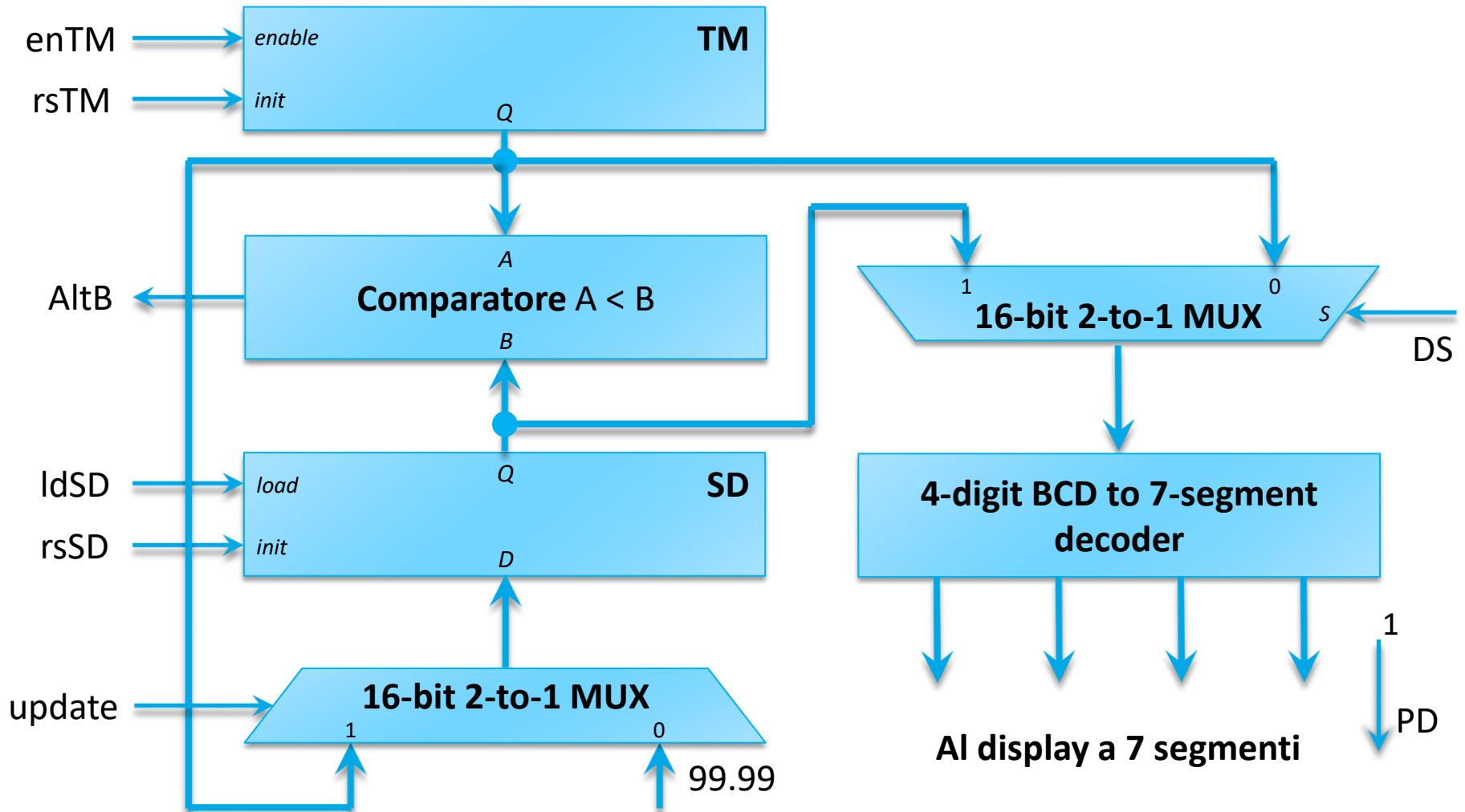

Unità di controllo

- ▶ **L'unità di controllo si occupa di gestire il data path in base agli ingressi di controllo forniti dall'utente**
 - ▶ Si realizza tramite una macchina a stati
 - ▶ In ogni stato si comandano certe operazioni del data path in modo da ottenere il risultato voluto
 - ▶ Inizialmente usiamo **operazioni simboliche**
 - ▶ Si svincola la macchina a stati dai particolari del controllo del data path
- ▶ **Register Transfer: $R_1 \leftarrow R_2$, $R_1 \leftarrow R_2 + 1$, $R_1 \leftarrow R_2 - R_3$**
 - ▶ Trasferimento di dati tra registri, con eventualmente delle operazione
- ▶ **Connessione: $OUT = R_1$**
 - ▶ Stabilisce un instradamento di valori verso le uscite o segnali interni

Macchina a stati

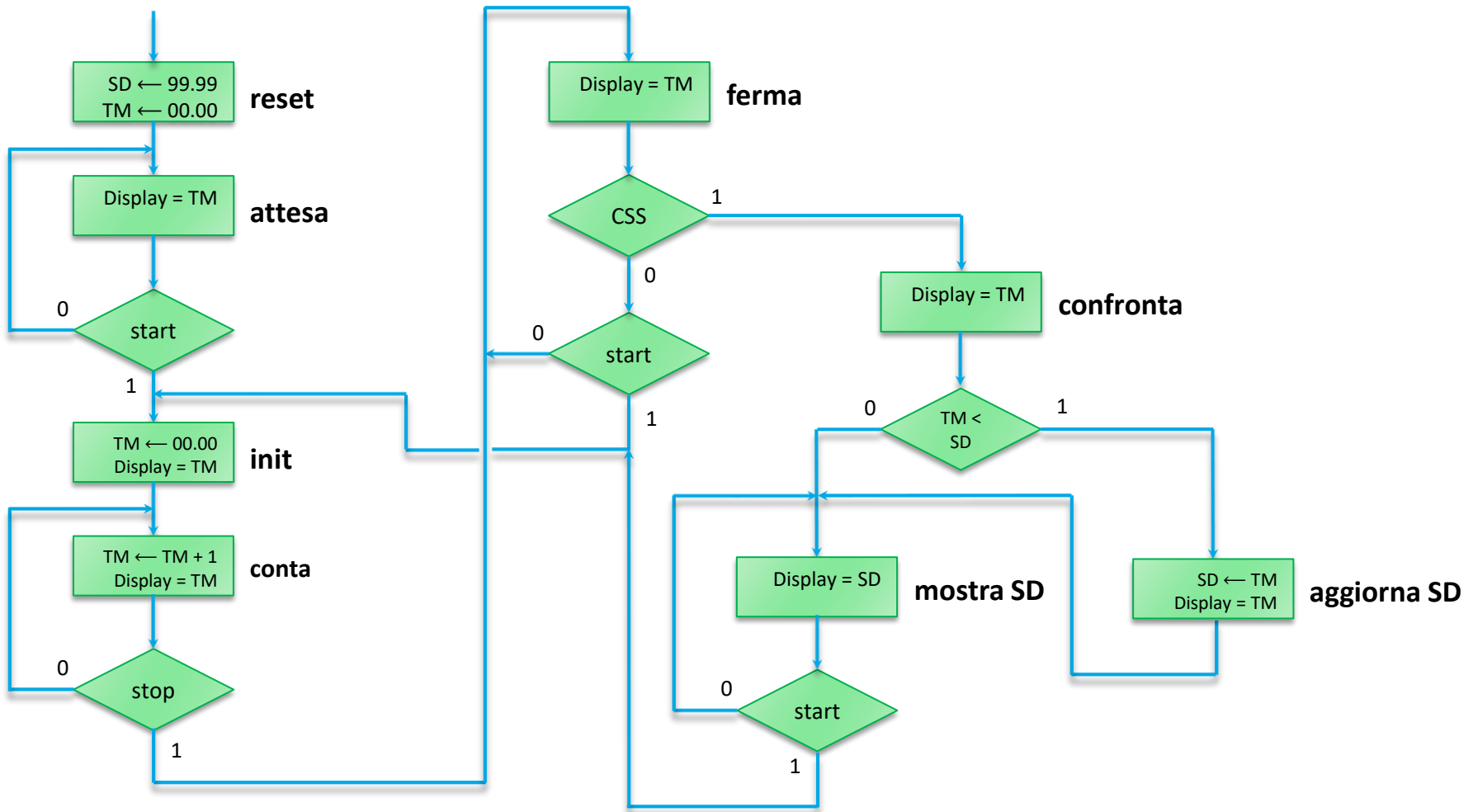


Micro-operazioni e segnali di controllo

- ▶ **Le operazioni indicate negli stati si chiamano micro-operazioni**
 - ▶ Si riferiscono ad operazioni che possono essere eseguite nel data path
 - ▶ Consistono in conti e trasferimenti di registri
- ▶ **Vanno realizzate impostando in modo opportuno i segnali di controllo**
 - ▶ Ogni micro-operazione avrà quindi una sua codifica
- ▶ **Le condizioni sulle transizioni dipendono invece da**
 - ▶ Ingressi di controllo dell'unità di controllo (START, STOP, CSS, RESET)
 - ▶ Segnali di stato dal data path (AltB)
 - ▶ Anche le condizioni avranno quindi la loro codifica


Codifica micro-operazioni

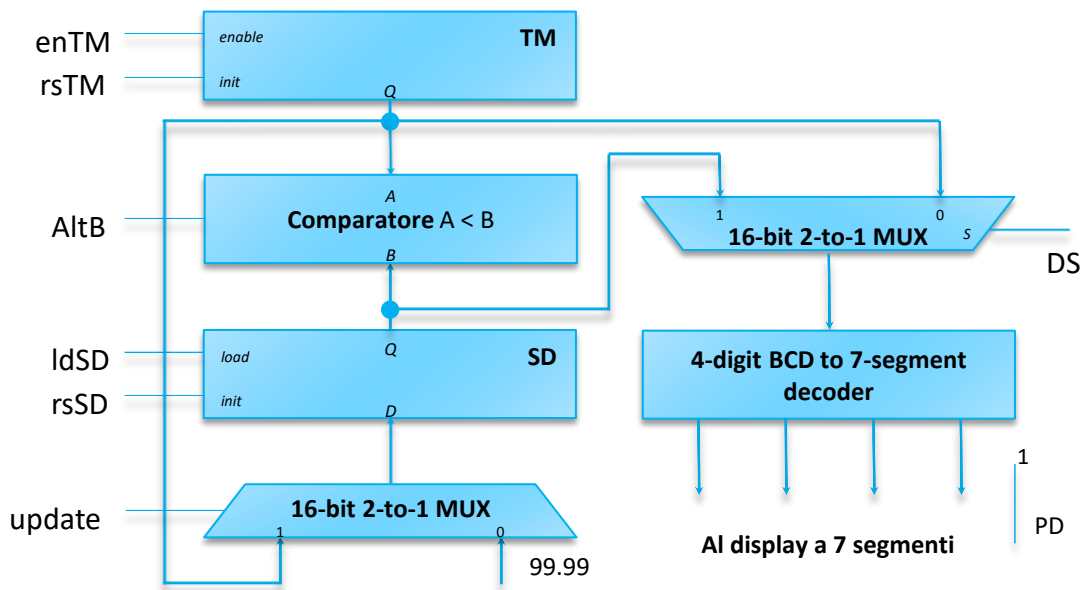- ▶ Di default, assumiamo che i segnali siano a 0
 - ▶ Indichiamo solo quelli che devono andare a 1




Micro-op	Segnale
$TM \leftarrow 00.00$	$rsTM = 1$
$TM \leftarrow TM + 1$	$enTM = 1$
$SD \leftarrow 99.99$	$IdSD = 1$
$SD \leftarrow TM$	$IdSD = 1$ $update = 1$
Display = TM	
Display = SD	$DS = 1$
$TM < SD$	$AltB = 1$

Macchina a stati

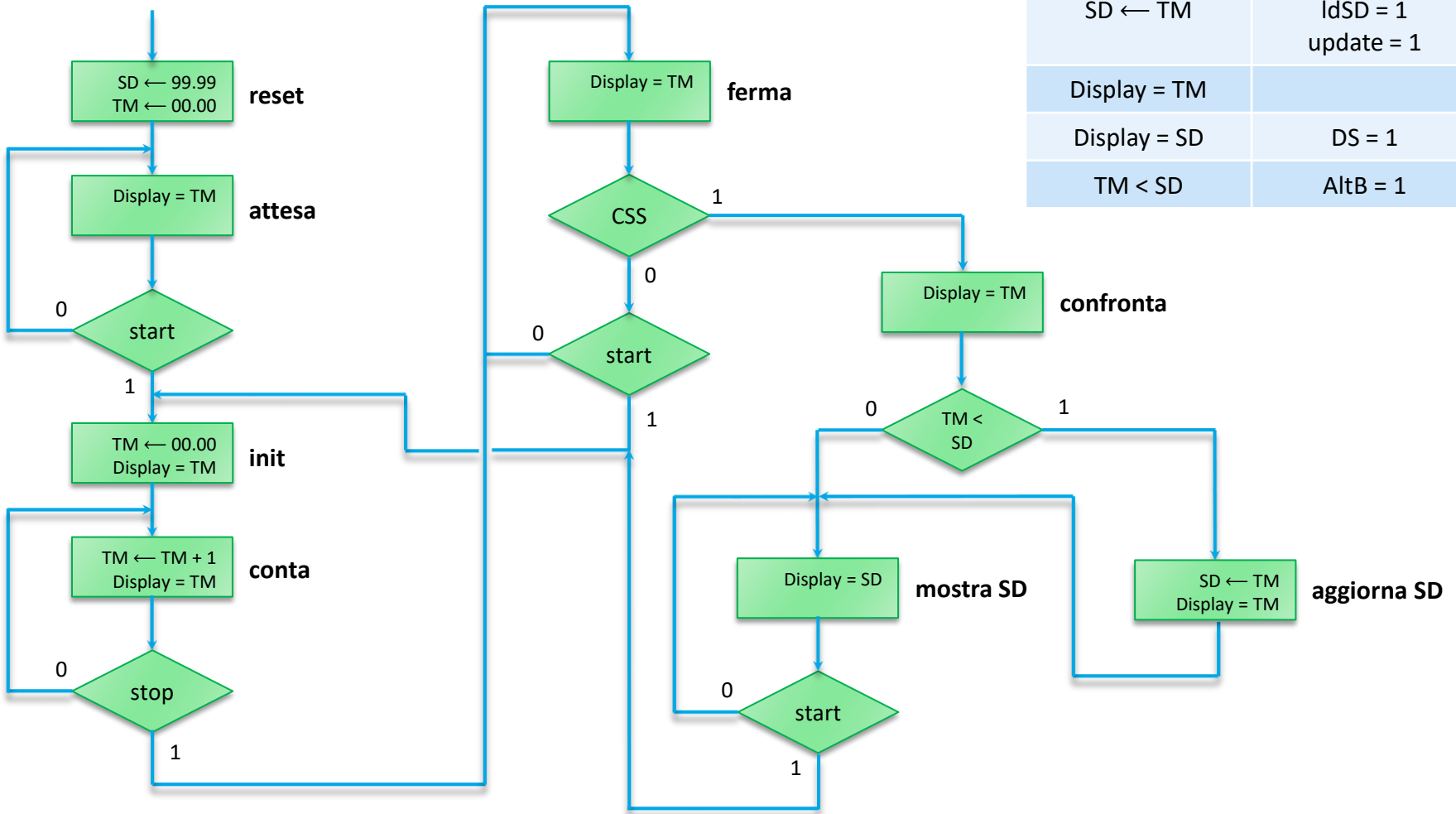

Micro-op	Segnale
$TM \leftarrow 00.00$	$rsTM = 1$
$TM \leftarrow TM + 1$	$enTM = 1$
$SD \leftarrow 99.99$	$ldSD = 1$
$SD \leftarrow TM$	$ldSD = 1$ $update = 1$
$Display = TM$	
$Display = SD$	$DS = 1$
$TM < SD$	$AltB = 1$

Macchina a stati

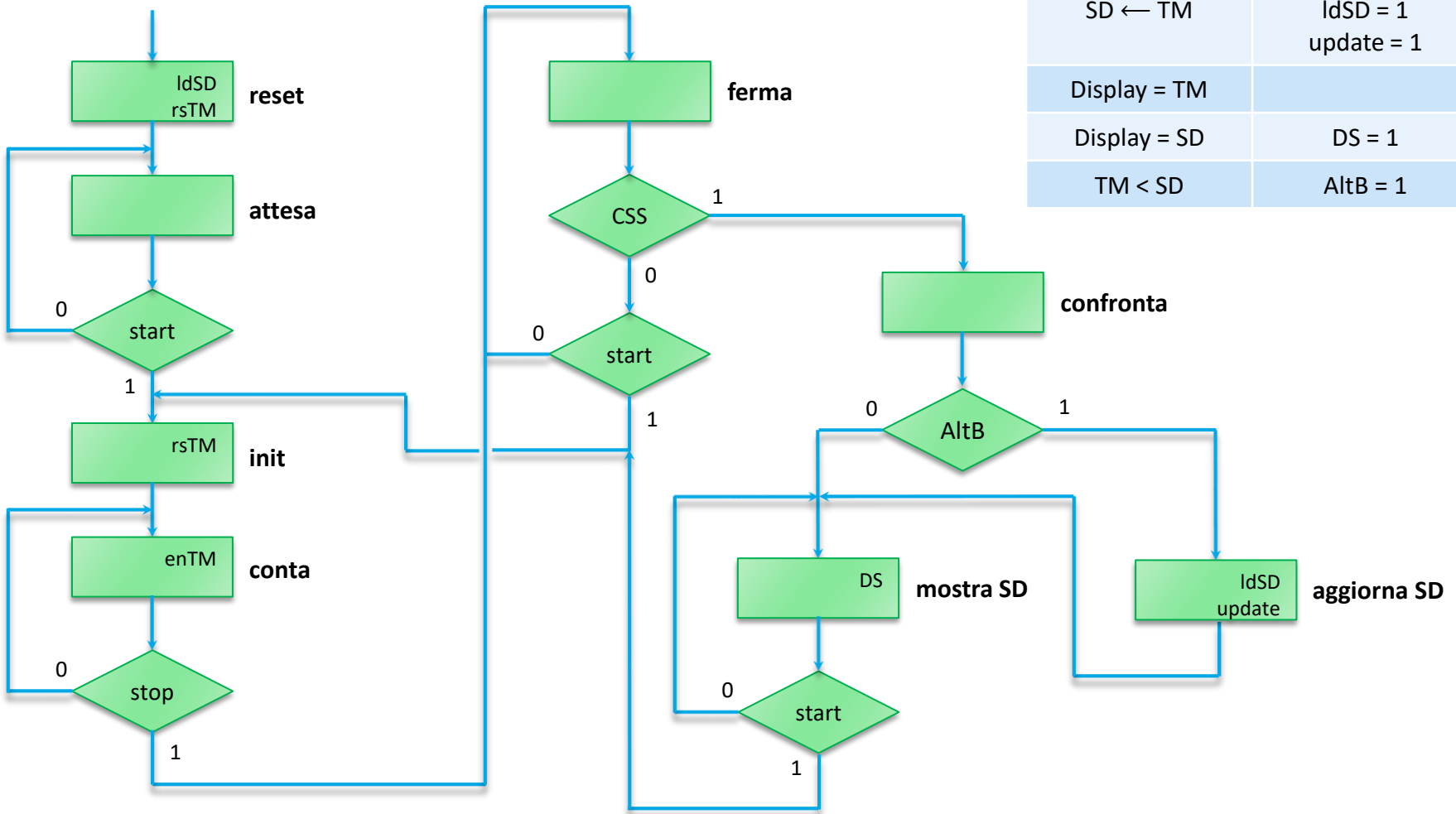

Micro-op	Segnale
$TM \leftarrow 00.00$	$rsTM = 1$
$TM \leftarrow TM + 1$	$enTM = 1$
$SD \leftarrow 99.99$	$IdSD = 1$
$SD \leftarrow TM$	$IdSD = 1$ $update = 1$
$Display = TM$	
$Display = SD$	$DS = 1$
$TM < SD$	$AltB = 1$


Osservazioni

- ▶ **Attenzione a quando l'operazione viene effettivamente eseguita**
 - ▶ Se in uno stato comando il caricamento di un dato in un registro, questo sarà nel registro solo nel ciclo di clock **successivo** a quello in cui il comando è attivo
 - ▶ Quindi anche nello stato successivo
 - ▶ Le operazioni combinatorie invece si completano durante lo stesso ciclo di clock
 - ▶ Ma memorizzo il risultato solo al ciclo dopo


Ottimizzazioni

- ▶ La macchina a stati che abbiamo realizzato non è ottimizzata

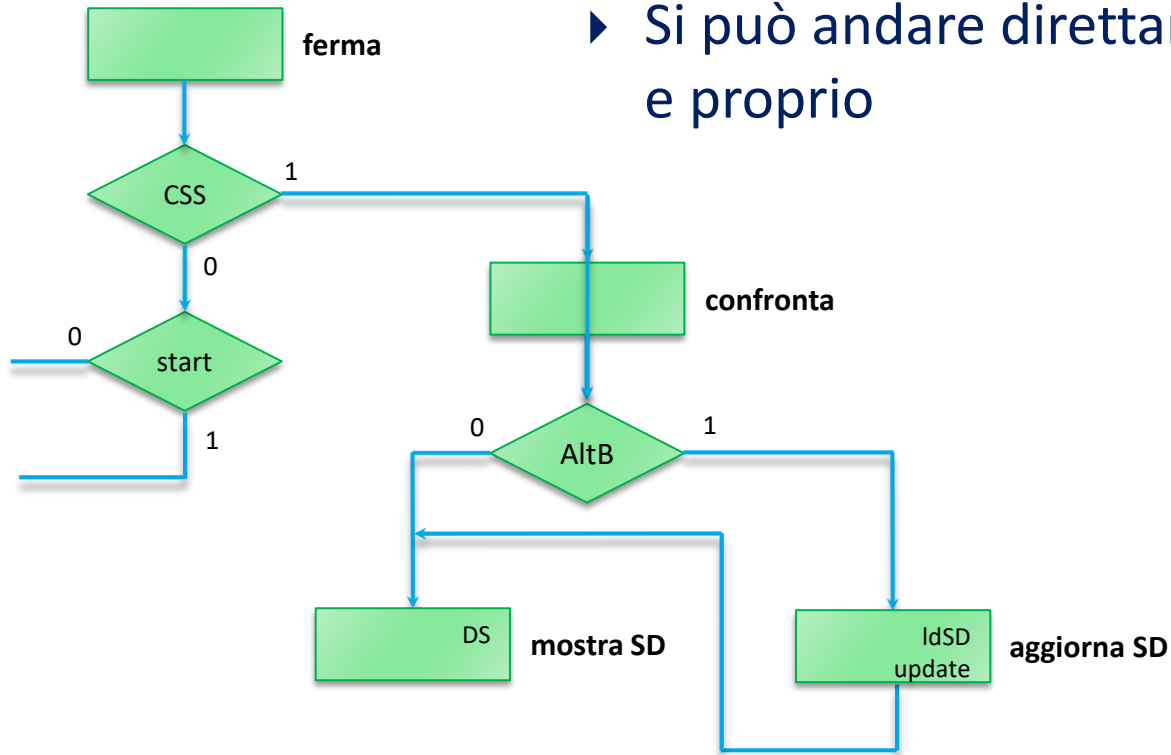- ▶ Per esempio lo stato **confronta** non serve
- ▶ Si può andare direttamente al confronto vero e proprio



Ottimizzazioni

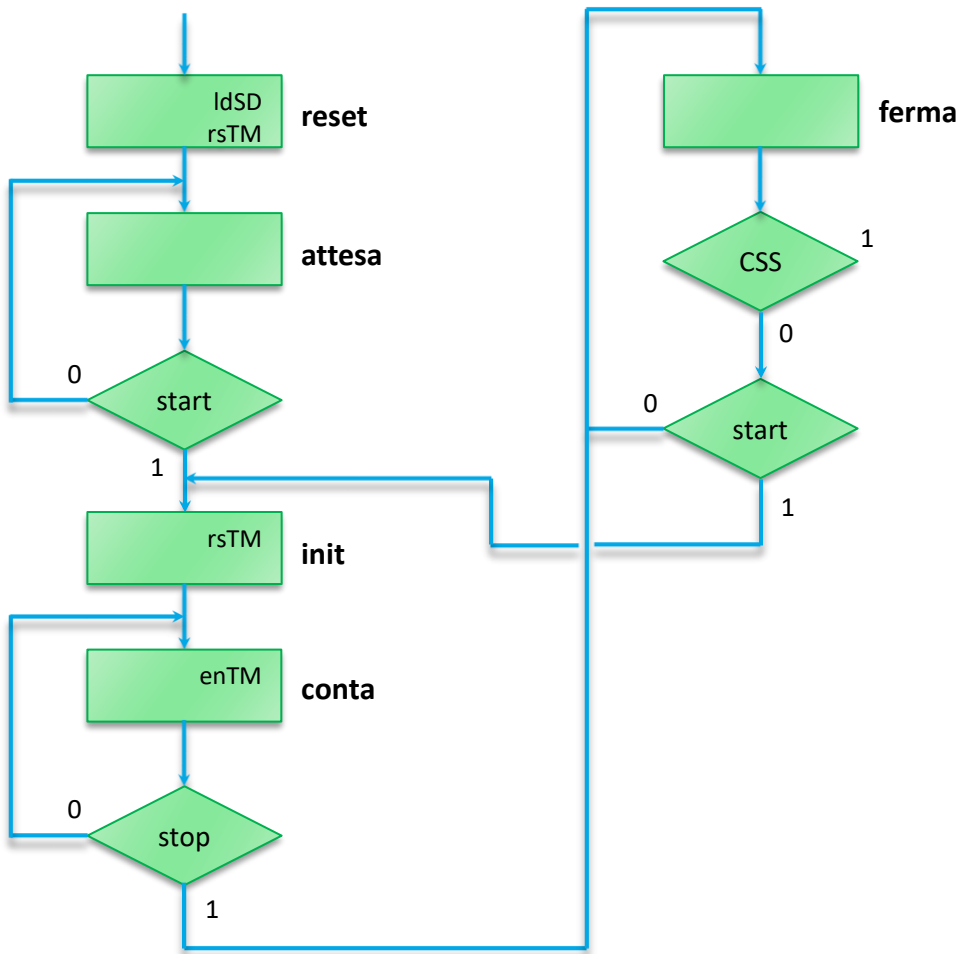


► Lo stato attesa può anche essere rimosso

- Lo stato **ferma** fa quasi la stessa cosa (stessi output)
- Per *start* = 0 torna in se stesso
- Per *start* = 1 va in **init**
- E' anche sensibile al CSS, mentre **attesa** non lo è
- Lo stato ferma può sostituire **attesa**
- **Attenzione che ora CSS premuto all'inizio fa andare SD a 0, che sarebbe contro le specifiche**

Macchina a stati

► Si scende da 8 a 6 stati

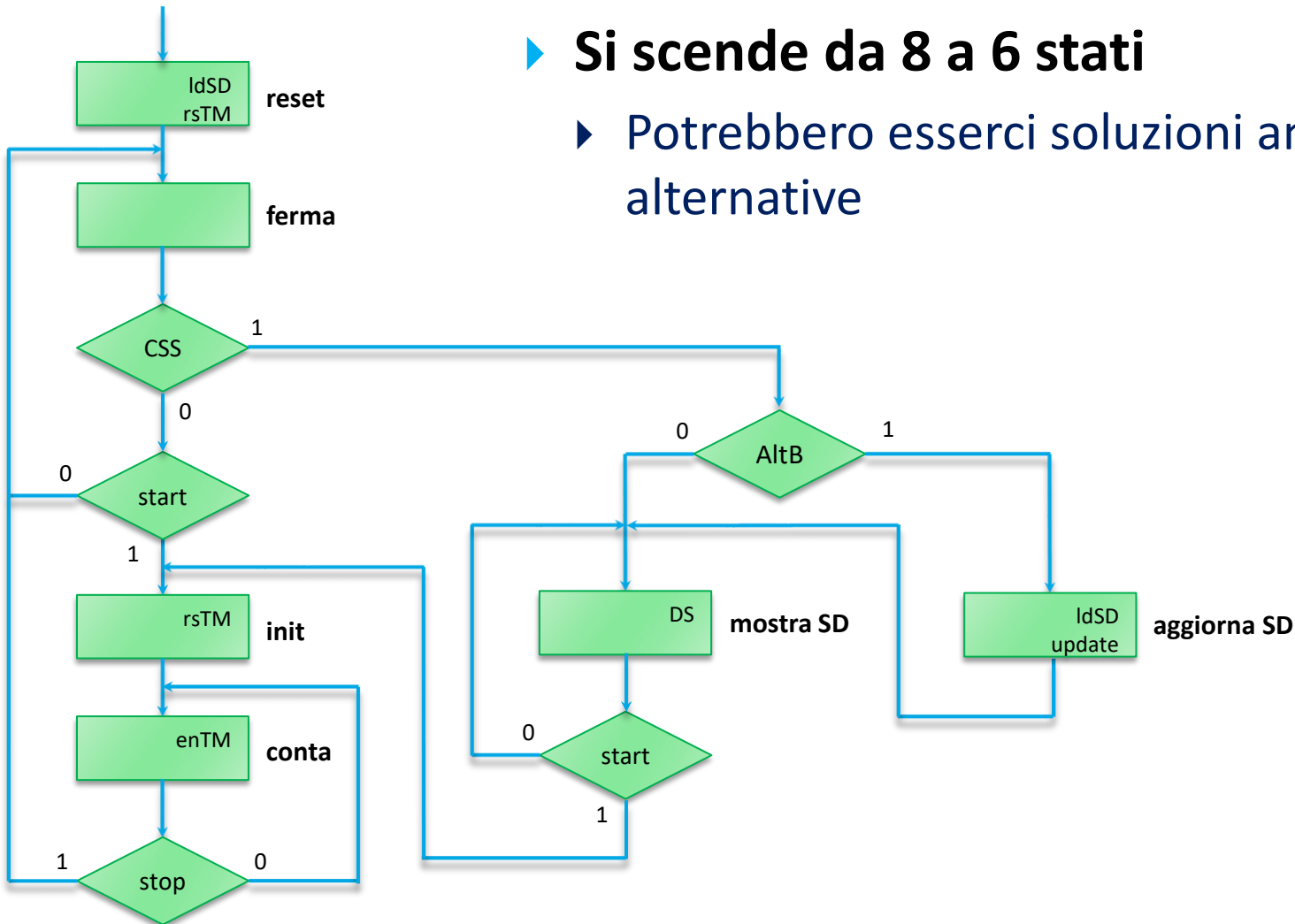- Potrebbero esserci soluzioni ancora alternative




Ritardo di inizializzazione

- ▶ **Vi è un ritardo tra il momento in cui si preme START e quello in cui si comincia il conteggio**
 - ▶ C'è un ritardo perché comunque START lo si rileva solo al fronte del clock
 - ▶ E in ogni caso passiamo prima per uno stato che inizializza il timer a 0
 - ▶ Con un clock a 100 Hz può voler dire un paio di centesimi di secondo
- ▶ **Come risolvere la situazione?**
 - ▶ Usare uscite condizionate
 - ▶ Ma il ritardo rimane, visto che gli ingressi vanno comunque sincronizzati tramite un flip flop per evitare corse critiche
 - ▶ Comunque ci sarà un clock molto più veloce disponibile, facciamo andare il sistema a quella velocità
 - ▶ Richiede alcuni cambiamenti al circuito e/o alla macchina a stati
 - ▶ Inizializziamo il timer a 00.01 invece che a 00.00!!

Realizzazione finale

- ▶ **Per completare il progetto occorre finalizzare la macchina a stati**
 - ▶ Codifica degli stati
 - ▶ Rete combinatoria di calcolo dello stato futuro
 - ▶ Rete combinatoria di calcolo delle uscite
- ▶ **Occorre inoltre avere l'implementazione di tutti i componenti del data path**
 - ▶ Quelli che mancano vanno progettati secondo le specifiche
- ▶ **Quindi si mette tutto assieme**
 - ▶ Già solo questo cronometro è molto più complesso di quanto fatto finora
 - ▶ Si può cercare di verificarne il funzionamento sviluppando dei diagrammi temporali
 - ▶ Strumenti di simulazione sono usati per crearne in maniera automatica

Struttura di sistema

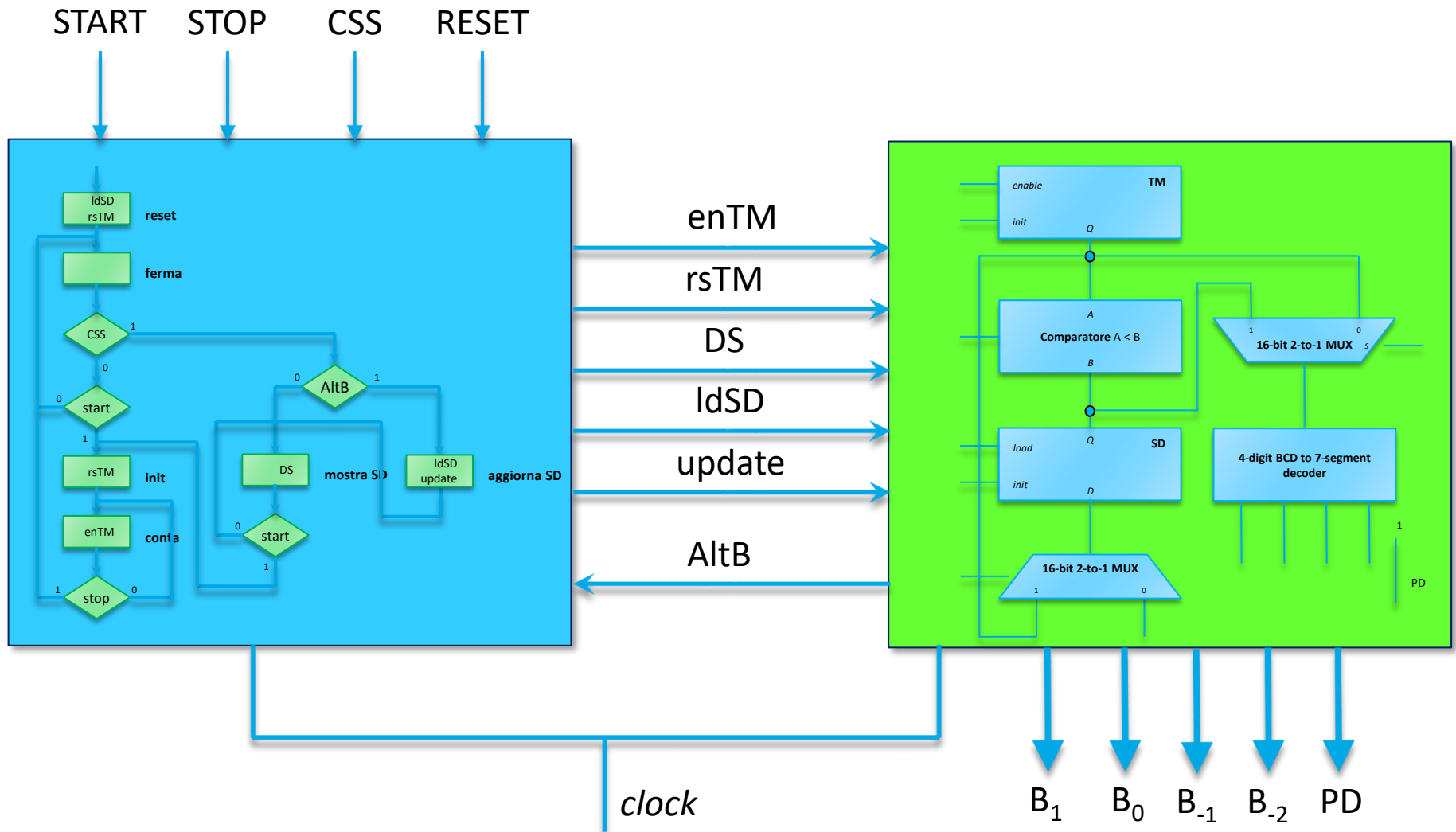

- ▶ **La metodologia RTL si compone dei seguenti passi**
 1. Scrittura della specifica di sistema
 2. Definizione degli ingressi e uscite primarie di dati e controllo del sistema
 3. Definizione dei registri di dati
 4. Sviluppo di una macchina a stati di controllo facente uso di operazioni simboliche di trasferimento tra registri e di condizioni
 5. Sviluppo del diagramma schematico del data path che realizzi le operazioni simboliche e le condizioni
 6. Codifica delle operazioni e delle condizioni
 7. Progetto dettagliato del data path e dell'unità di controllo
 8. Verifica del progetto
- ▶ **L'ordine non è necessariamente prefissato**
 - ▶ Il progetto del data path e del controllo potrebbero andare di pari passo
 - ▶ Il progetto può essere reso gerarchico con l'interconnessione di più sotto-sistemi differenti

- ▶ **La metodologia RTL è ancora oggi tra le più usate**
 - ▶ Riduce la complessità separando la parte dedicata all'elaborazione e la memorizzazione dei dati da quella dedicata al suo controllo
 - ▶ Normalmente coadiuvata dall'uso di linguaggi di descrizione dell'hardware, come ad esempio il Verilog o il VHDL
 - ▶ Fa uso di blocchi preconfezionati per semplificare il progetto
- ▶ **La creazione del data path e del controllo sono, appunto, delle creazioni**
 - ▶ Per oggetti semplici è facile individuare una struttura efficiente
 - ▶ Per oggetti più complessi le alternative architetture sono molteplici
 - ▶ Non vi è una ricetta come le mappe di Karnaugh
 - ▶ L'esperienza e gli strumenti automatici (simulazione, sintesi, analisi) guidano le scelte di progetto

Progetto del data path

Paradigmi di trasferimento, operazioni

Componenti principali del data path

▶ Operazioni logico/aritmetiche

- ▶ Le abbiamo già viste
- ▶ Spesso si usano blocchi in grado di svolgere diverse funzioni secondo segnali di configurazione
- ▶ E' utile cercare di condividere lo stesso hardware per operazioni diverse

▶ Memorizzazione

- ▶ Registri e contatori
- ▶ Talvolta i registri stessi incorporano delle funzioni logico/aritmetiche al loro ingresso

▶ Trasferimento

- ▶ Insieme di collegamenti necessari per instradare i dati tra i registri, e tra registri e operatori
- ▶ Multiplexer spesso usati per effettuare le condivisioni e le scelte


Arithmetic Logic Unit (ALU)

- ▶ **L'unità aritmetico/logica è un componente spesso trovato nel data path**
 - ▶ E' un oggetto generico che può essere configurato tramite dei segnali di controllo per eseguire una di diverse operazioni logiche o aritmetiche
 - ▶ Fornisce in uscita dei segnali di stato, quali il carry e l'overflow, con i quali gestire il flusso successivo di operazioni
 - ▶ La sua complessità dipende dall'applicazione che si vuole realizzare
- ▶ **Diverse classi di operazioni**
 - ▶ Operazioni aritmetiche (somma, sottrazione, moltiplicazione, divisione, confronto)
 - ▶ Operazioni logiche (NOT, AND, OR, XOR, etc.)
 - ▶ Operazioni di shift (rotazioni, traslazioni, etc.)


ALU

▶ La ALU combina varie funzionalità

- ▶ Per esempio le manipolazioni di bit delle operazioni logiche settano i valori dei flag
 - ▶ Si può guardare se un certo bit di un registro è a 1 oppure a 0
- ▶ Può diventare un oggetto piuttosto complesso
- ▶ Data la sua genericità è utile soprattutto nel progetto di processori
- ▶ Anche però nei circuiti specifici l'uso di una ALU può essere vantaggioso, perché si condivide l'hardware per varie operazioni differenti
- ▶ Si diminuisce tuttavia il parallelismo del sistema
 - ▶ Se vogliamo fare due operazioni con una ALU dobbiamo necessariamente eseguirle in serie

 

ALU / Shifter

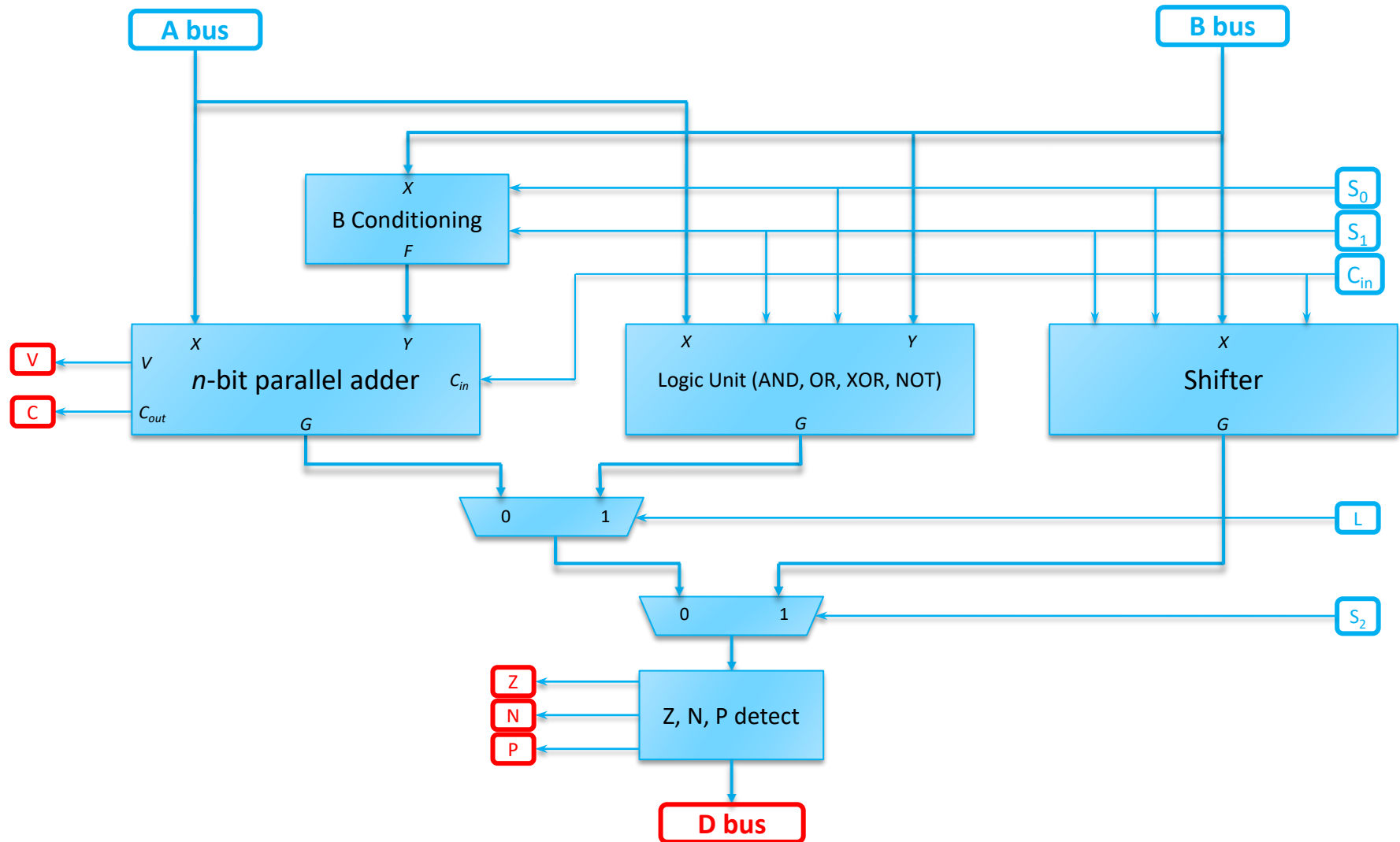


Trasferimenti di dati

- ▶ **Oltre alle operazioni aritmetico/logiche occorre spesso spostare dati da un registro al resto del circuito**
 - ▶ Per esempio tra un registro ed un altro registro, come copiare il contenuto di **TM** in **SD** nel nostro cronometro
 - ▶ Oppure dai registri verso le unità di calcolo
 - ▶ E dalle unità di calcolo di nuovo verso i registri
- ▶ **Molte volte un blocco deve ricevere dati da sorgenti diverse**
 - ▶ Essenziale per poter condividere una risorsa di calcolo tra diverse operazioni
 - ▶ O per poter scegliere tra vari operandi e risultati
 - ▶ Occorre poter arbitrare l'accesso
- ▶ **Esistono varie tecniche di instradamento**
 - ▶ Basate sull'uso di multiplexer
 - ▶ Coadiuvate dall'uso di segnali di caricamento specifici ed indipendenti
 - ▶ Facenti uso di buffer tri-state

Trasferimenti con multiplexer


- ▶ Supponiamo di voler confrontare il contenuto di un registro REG_0 con uno tra REG_1 e REG_2
 - ▶ Per esempio in un termometro confrontiamo la temperatura attuale con quella minima e massima registrata
- ▶ Si può eseguire la scelta tra REG_1 e REG_2 tramite un multiplexer
 - ▶ Soluzione semplice
 - ▶ Scelta tramite i segnali di selezione del multiplexer
 - ▶ Segnali di selezione codificati in binario, quindi in numero logaritmico delle possibili scelte

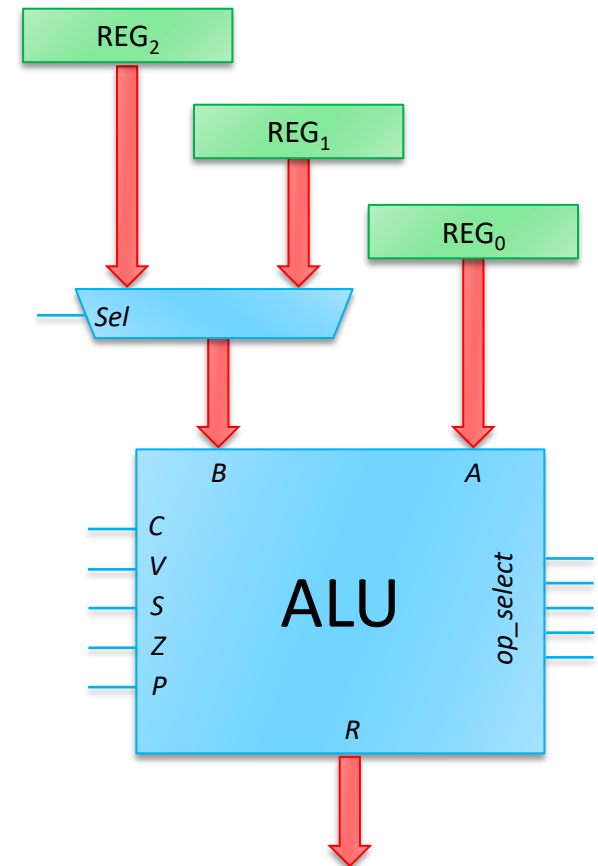

Trasferimenti con multiplexer

- **Tecnica già usata nel progettare i registri a caricamento parallelo**

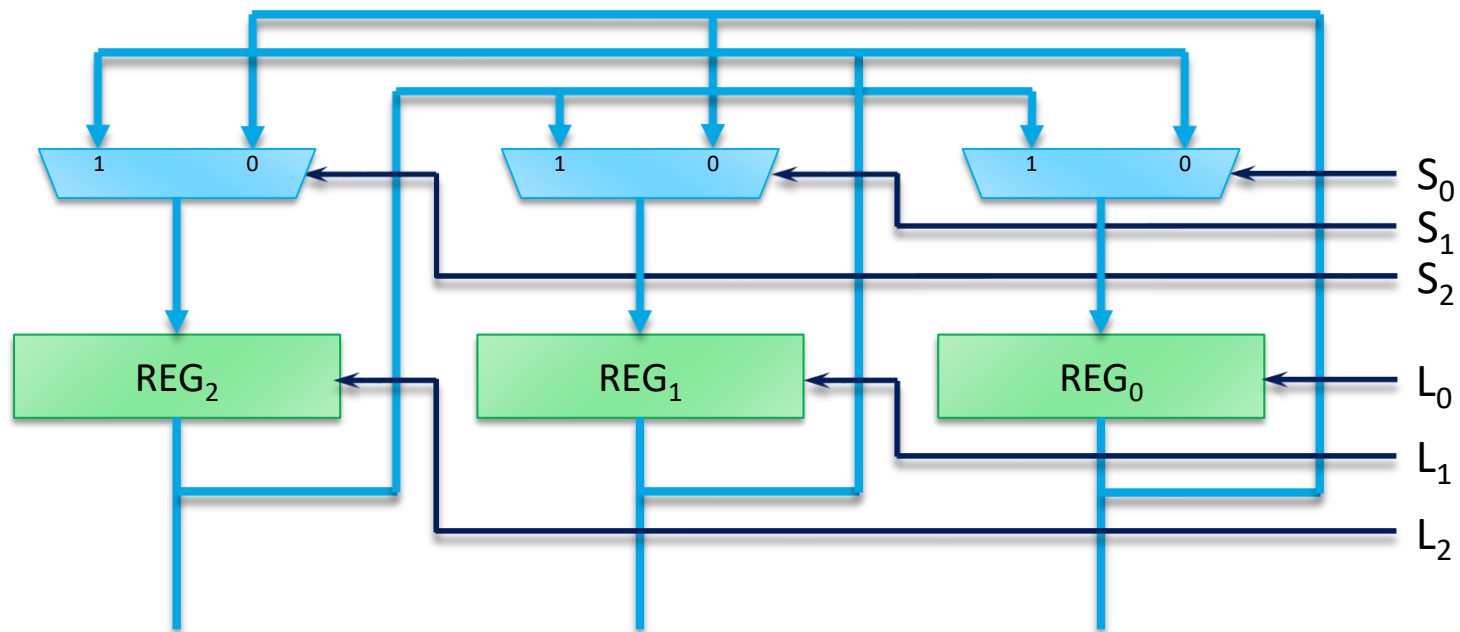- Si può scegliere se caricare un nuovo valore, costanti, shift, valore precedente, etc.
- Si può generalizzare ad un insieme di registri



Caratteristiche

- ▶ **Possiamo eseguire tutti i trasferimenti possibili**
 - ▶ E' sufficiente selezionare la corretta combinazione di segnali S ed L
 - ▶ Posso caricare un nuovo valore in un registro, mentre trasferisco contemporaneamente il vecchio valore in un altro registro
 - ▶ Funziona perché tutto viene fatto al fronte del clock

S_0	S_1	S_2	L_0	L_1	L_2	Trasferimento
0	0	-	1	1	0	$R_0 \leftarrow R_1, R_1 \leftarrow R_0, R_2 \leftarrow R_2$
-	1	0	0	1	1	$R_0 \leftarrow R_0, R_1 \leftarrow R_2, R_2 \leftarrow R_0$
1	0	1	1	1	1	$R_0 \leftarrow R_2, R_1 \leftarrow R_0, R_2 \leftarrow R_1$
1	-	-	1	0	0	$R_0 \leftarrow R_2, R_1 \leftarrow R_1, R_2 \leftarrow R_2$

Complessità

► Tecnica poco scalabile


- Funziona bene per pochi registri
- Per m registri ad n bit devo riportare indietro $m \cdot n$ fili ed ogni multiplexer avrà $(m - 1) \cdot n$ ingressi
- L'intero circuito viene letteralmente mangiato dalle interconnessioni
- Difficile realizzare un layout compatto anche con diversi livelli di metallizzazione

► Difficoltà di ampliamento

- Qualora volessi aggiungere un nuovo registro devo modificare tutto il resto del circuito
- Ogni multiplexer deve avere un nuovo ingresso
- Potenzialmente anche gli ingressi di selezione devono essere aumentati

Bus e multiplexer

 - ▶ Una possibile semplificazione consiste nel trasformare parte del routing in un bus
 - ▶ Un bus è una serie di interconnessioni condivise da diversi elementi
 - ▶ Per esempio possiamo collegare tutti gli ingressi dei registri assieme e all'uscita di un multiplexer



Caratteristiche

► Ora non tutti i trasferimenti sono possibili

- Per ogni registro si può scegliere se caricare oppure no
- Ma c'è un solo valore disponibile, uguale per tutti i registri e selezionato tramite il multiplexer
- Certi tipi di trasferimento richiedono di suddividere l'operazione in diversi cicli di clock

S_0	S_1	L_0	L_1	L_2	Trasferimento
0	1	1	0	0	$R_0 \leftarrow R_2$, $R_1 \leftarrow R_1$, $R_2 \leftarrow R_2$
1	0	1	0	1	$R_0 \leftarrow R_1$, $R_1 \leftarrow R_1$, $R_2 \leftarrow R_1$
0	0	0	1	0	$R_0 \leftarrow R_0$, $R_1 \leftarrow R_0$, $R_2 \leftarrow R_2$
Non	pos	si	bi	le	$R_0 \leftarrow R_2$, $R_1 \leftarrow R_0$, $R_2 \leftarrow R_2$

In un primo ciclo eseguo $R_1 \leftarrow R_0$
In un secondo ciclo eseguo $R_0 \leftarrow R_2$
Attenzione all'ordine delle operazioni!!

Complessità

► Tecnica molto più scalabile



- Molte meno porte logiche rispetto alla soluzione precedente (un solo multiplexer, anche se più grosso)
- Funziona bene per un numero medio di registri
- Per m registri ad n bit devo comunque riportare indietro $m \cdot n$ fili ed il multiplexer avrà $m \cdot n$ ingressi, però i fili vanno in un posto solo
- Le interconnessioni potrebbero ancora essere dominanti

► Più semplice da ampliare del precedente

- Qualora volessi aggiungere un nuovo registro devo modificare il solo multiplexer e un po' del routing
- Potenzialmente anche gli ingressi di selezione devono essere aumentati


Bus tri-state

  - ▶ **L'uso di buffer tri-state per realizzare strutture a bus può semplificare notevolmente l'architettura**
 - ▶ Un buffer tri-state dispone di un ingresso di enable che consente di attaccare o staccare la sua uscita dal circuito




Bus tri-state

- ▶ L'uso di buffer tri-state per realizzare strutture a bus può **semplificare notevolmente l'architettura**
 - ▶ Un buffer tri-state dispone di un ingresso di enable che consente di attaccare o staccare la sua uscita dal circuito
 - ▶ Possiamo collegare più registri allo stesso bus **avendo l'accortezza di non abilitarne mai due contemporaneamente**
 - ▶ Costruiamo un registro direttamente con uscita tri-state ed enable

 


Bus tri-state

 - ▶ **Una sola linea di bus collega sia le uscite sia gli ingressi**
 - ▶ I segnali di enable e di load consentono di specificare quale registro viene messo sul bus, e quali registri caricano il valore
 - ▶ Non c'è bisogno di riportare le linee indietro ad un componente centralizzato
 - ▶ In pratica il bus è una serie di linee di collegamento che attraversano i registri, in modo bidirezionale



Bus tri-state

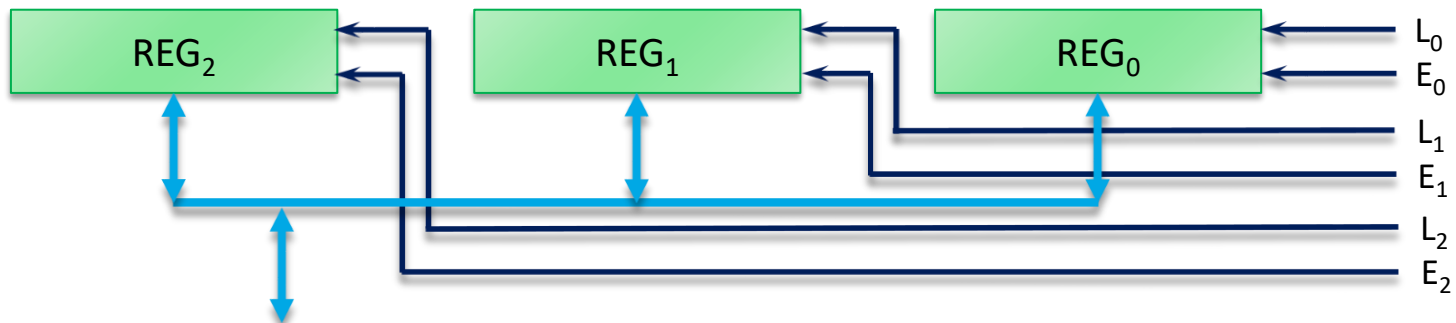- ▶ **Una sola linea di bus collega sia le uscite sia gli ingressi**
 - ▶ I segnali di enable e di load consentono di specificare quale registro viene messo sul bus, e quali registri caricano il valore
 - ▶ Non c'è bisogno di riportare le linee indietro ad un componente centralizzato
 - ▶ In pratica il bus è una serie di linee di collegamento che attraversano i registri, in modo bidirezionale



Caratteristiche e complessità

- ▶ **Può eseguire gli stessi trasferimenti del bus-multiplexer**
 - ▶ Un solo valore può essere trasferito alla volta
 - ▶ Più trasferimenti richiedono vari cicli di clock
- ▶ **Ma la complessità circuitale è molto inferiore**
 - ▶ Inoltre i carichi visti dalle porte sono molto inferiori ai precedenti, pertanto il circuito può essere anche più veloce
- ▶ **La scalabilità è molto buona**
 - ▶ Aggiungere un registro è solo questione di attaccarsi al bus
 - ▶ Il bus tri-state è una scelta praticamente obbligata per il bus di sistema
- ▶ **Più complesso il controllo**
 - ▶ Occorre assicurarsi che i segnali di enable non siano mai attivi contemporaneamente
 - ▶ I segnali di load e di enable potrebbero richiedere anche l'uso di una decodifica

- ▶ **Nel data path concorrono varie strutture ricorrenti**
 - ▶ Unità aritmetico/logiche
 - ▶ Strutture di interconnessione e di condivisione delle risorse
- ▶ **Possibili varie ottimizzazioni**
 - ▶ Condivisione di linee di controllo tra celle diverse di un data path multi-bit
 - ▶ Varie soluzioni architettureali per le interconnessioni (multiplexer, bus e tri-state)
- ▶ **Spinta verso generalizzazione e specializzazione**
 - ▶ Generalizzazione per poter riutilizzare il data path in diverse applicazioni
 - ▶ Specializzazione per poter semplificare ed ottimizzare il progetto